

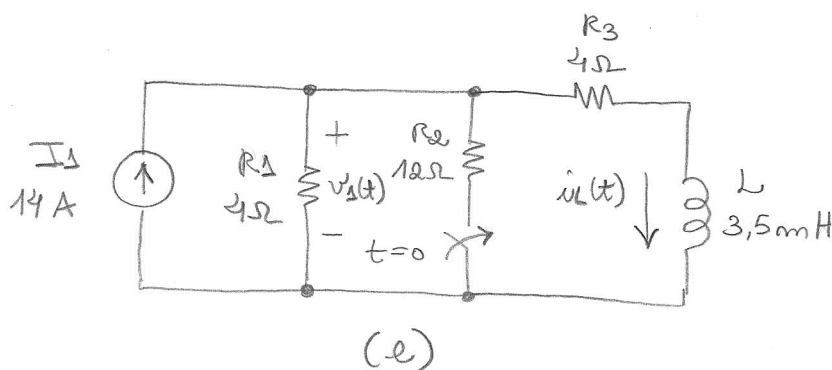
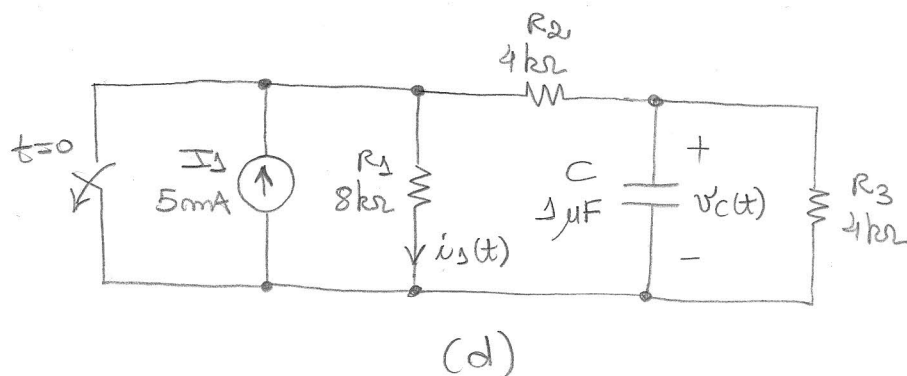
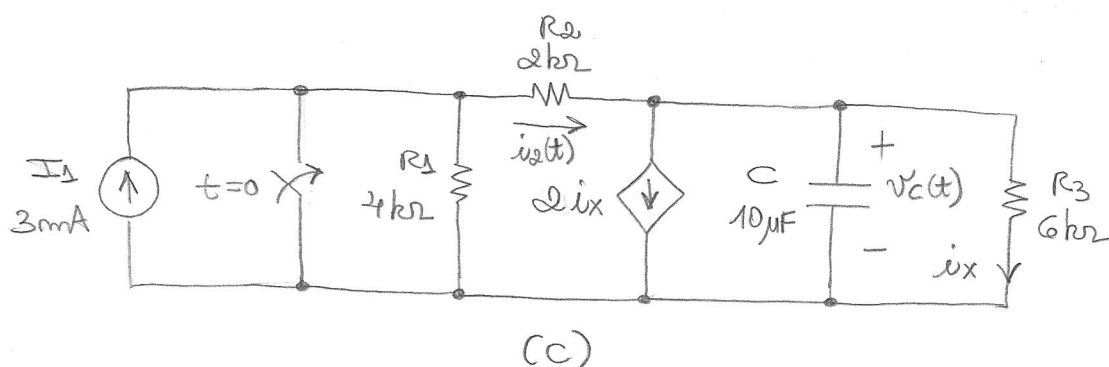
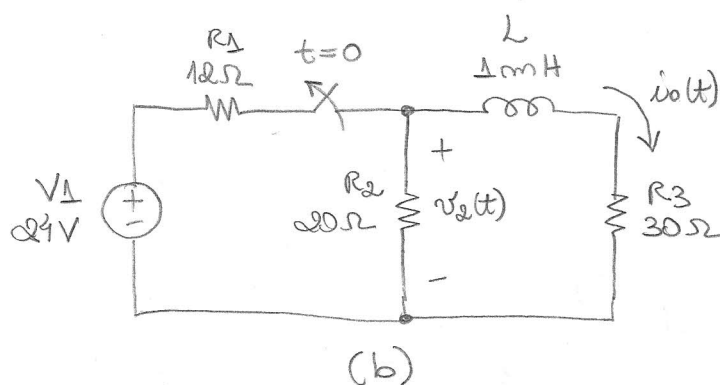



CIRCUITOS ELÉTRICOS I - 4ª LISTA DE EXERCÍCIOS

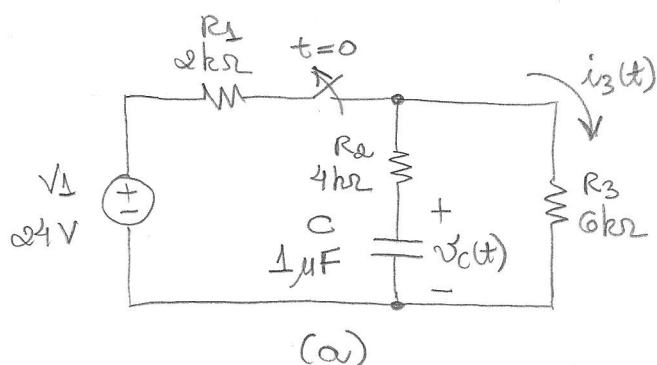- ① Considere que as chaves ideais nos circuitos abaixo mantiveram seus estados (aberto ou fechado, conforme o caso) por bastante tempo, até que seus estados são trocados abruptamente em $t=0$. Nesse sentido, obtenha as variáveis indicadas em cada circuito como funções do tempo para $t > 0$ e esboce seus respectivos gráficos.




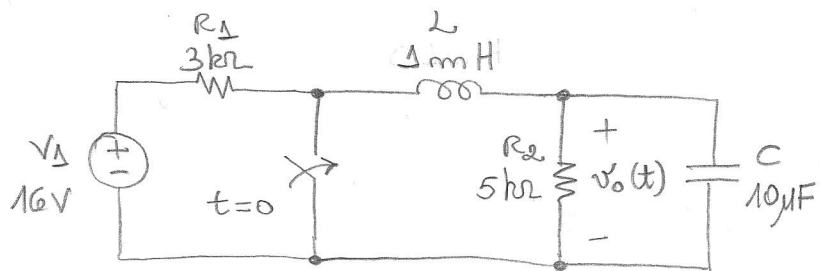

(f)

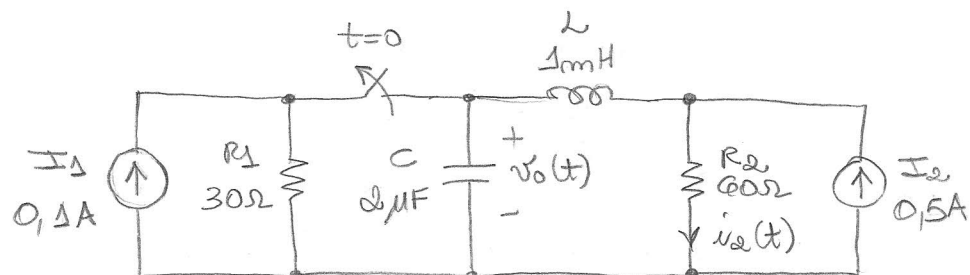

(g)

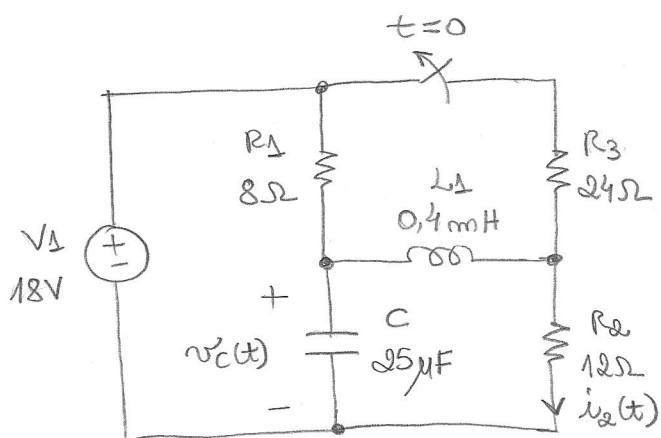

(h)