

Introdução à Eletrônica Digital

Prof. Carlos Fernando Teodósio Soares

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA POLITÉCNICA


Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação

Agenda da Aula - Capítulo 01

- Conceitos Introdutórios
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - Álgebra Booleana
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais

Analógico × Digital

- **Sinais Analógicos** podem assumir qualquer valor real ao longo do tempo. Em Eletrônica, os sinais analógicos são constituídos por uma tensão ou uma corrente elétrica, cujo valor a cada instante de tempo representa alguma grandeza medida (temperatura, pressão, velocidade, posição, etc.) por algum elemento transdutor. Assim, a forma de onda do sinal acaba sendo análoga à variação no tempo da grandeza medida.

 


Exemplo – Sinal de Áudio

O sinal de áudio captado por um microfone (transdutor) é análogo à variação no tempo da pressão do ar causada pelas ondas sonoras incidentes.

Analógico × Digital

 - **Sinais Digitais** podem assumir somente valores discretos. Em geral, as grandezas digitais assumem apenas valores binários (0 ou 1), aos quais podem ser atribuídos significados lógicos como FALSO ou VERDADEIRO.




Exemplo – Controle de Iluminação Urbana

O acendimento de uma lâmpada de iluminação urbana é um exemplo de sinal digital. Durante o dia (Noite = FALSO), a célula fotoelétrica é sensibilizada pela luz do Sol e, então, realiza o fechamento da chave, produzindo $v_d = 0$. Já durante a noite (Noite = VERDADEIRO), a chave fica aberta, produzindo $v_d = 1$.


Circuitos Digitais

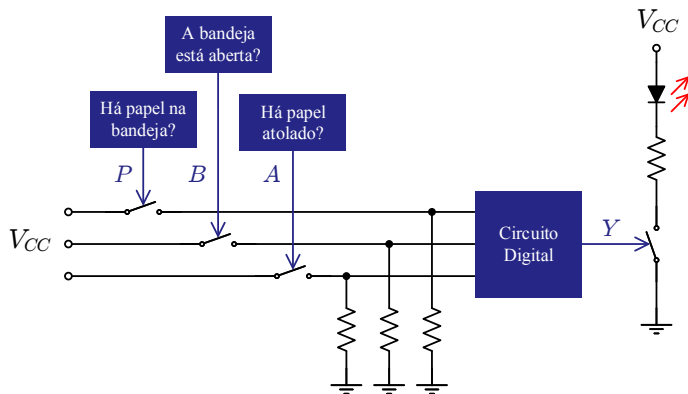- **Circuitos Digitais** são circuitos eletrônicos que processam sinais digitais aplicados à sua entrada e produzem uma ou mais saídas digitais como resposta. A função lógica que relaciona as respostas do circuito com todas as possíveis combinações das entradas pode ser expressa na forma de uma Tabela Verdade.
- **EXEMPLO:** Circuito de alerta de uma impressora



Circuitos Digitais

 - **Circuitos Digitais** são circuitos eletrônicos que processam sinais digitais aplicados à sua entrada e produzem uma ou mais saídas digitais como resposta. A função lógica que relaciona as respostas do circuito com todas as possíveis combinações das entradas pode ser expressa na forma de uma Tabela Verdade.
- **EXEMPLO:** Circuito de alerta de uma impressora



Agenda da Aula - Capítulo 02

- Conceitos Introdutórios
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - Álgebra Booleana
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais


Sistema de Numeração Binário

- O sistema de numeração decimal é universalmente adotado por nós seres humanos para a representação de números. Nesse sistema, os números são representados através de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), onde a posição de cada símbolo no número possui um determinado peso.

5 4 7 0 2


Sistema de Numeração Binário

 - O sistema de numeração decimal é universalmente adotado por nós seres humanos para a representação de números. Nesse sistema, os números são representados através de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), onde a posição de cada símbolo no número possui um determinado peso.



Sistema de Numeração Binário


- O sistema de numeração decimal é universalmente adotado por nós seres humanos para a representação de números. Nesse sistema, os números são representados através de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), onde a posição de cada símbolo no número possui um determinado peso.

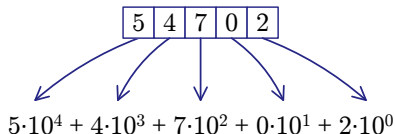
$$5 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

- Como os circuitos digitais operam com sinais que somente podem assumir dois valores possíveis, os sistemas digitais adotam o sistema de numeração binário.

Sistema de Numeração Binário

- O sistema de numeração decimal é universalmente adotado por nós seres humanos para a representação de números. Nesse sistema, os números são representados através de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), onde a posição de cada símbolo no número possui um determinado peso.

 
$$5 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

- Como os circuitos digitais operam com sinais que somente podem assumir dois valores possíveis, os sistemas digitais adotam o sistema de numeração binário.
- No sistema de numeração binário, os números são representados através de apenas dois símbolos (0 e 1), onde a posição de cada símbolo no número também possui um determinado peso.

1 0 0 1 1

Sistema de Numeração Binário

- O sistema de numeração decimal é universalmente adotado por nós seres humanos para a representação de números. Nesse sistema, os números são representados através de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), onde a posição de cada símbolo no número possui um determinado peso.

$$5 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

- Como os circuitos digitais operam com sinais que somente podem assumir dois valores possíveis, os sistemas digitais adotam o sistema de numeração binário.
- No sistema de numeração binário, os números são representados através de apenas dois símbolos (0 e 1), onde a posição de cada símbolo no número também possui um determinado peso.

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (19)_{10}$$

Sistema de Numeração Binário

- Todo número pode ser representado utilizando a representação decimal ou a representação binária, embora a representação binária seja a mais conveniente para sistemas digitais.
- Quando digitamos um número decimal no teclado do computador ou de uma calculadora, esse número é convertido para a representação binária antes de ser processado pelos circuitos digitais.
- Algo semelhante acontece quando uma tensão elétrica analógica é aplicada a um Conversor A/D, que converte o valor da tensão em Volts em um número no formato binário que depende da resolução do conversor.
- Inversamente, quando um computador ou calculadora precisa apresentar na tela um resultado numérico ao seu usuário, o número precisa ser convertido do formato binário para o decimal.
- Portanto, as conversões entre as representações decimal e binária são bastante comuns quando estamos lidando com sistemas digitais.

Representação Decimal	Representação Binária
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

1 1 0 0 1

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ \downarrow & & & & & & & & \\ 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\ 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & & + 1 & & & & & & \\ & & \hline & & 3 & & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{cccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\ 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & & + 1 & & & & & & \\ \hline & & 3 \times 2 = 6 & & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & + 1 & & & & & & & \\ \hline & 3 \times 2 = 6 & & & & & & & \\ & & + 0 & & & & & & \\ & & \hline & & 6 & & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{rccccccccc} & 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ & 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & & + 1 & & & & & & & \\ & \hline & & 3 \times 2 = 6 & & & & & & & \\ & & & + 0 & & & & & & \\ & & & \hline & & & 6 \times 2 = 12 & & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

1	1	0	0	1
↓	↓	↓	↓	
$1 \times 2 = 2$				
+ 1				
$3 \times 2 = 6$				
+ 0				
$6 \times 2 = 12$				
+ 0				
12				

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{rccccccccc} & 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & & + 1 & & & & & & & \\ & \hline & & 3 \times 2 = 6 & & & & & & & \\ & & & + 0 & & & & & & \\ & & & \hline & & & 6 \times 2 = 12 & & & & & & \\ & & & & + 0 & & & & & \\ & & & & \hline & & & & 12 \times 2 = 24 & & & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{rccccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ + 1 & & & & & & & & \\ \hline 3 \times 2 = 6 & & & & & & & & \\ + 0 & & & & & & & & \\ \hline 6 \times 2 = 12 & & & & & & & & \\ + 0 & & & & & & & & \\ \hline 12 \times 2 = 24 & & & & & & & & \\ + 1 & & & & & & & & \\ \hline 25 \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato binário para o formato decimal pode ser realizada através de uma sequência de multiplicações por dois:
- EXEMPLO:** Expressar o número $(11001)_2$ no formato decimal:

$$\begin{array}{rccccccccc} & 1 & & 1 & & 0 & & 0 & & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 1 \times 2 = 2 & & & & & & & & \\ & & + 1 & & & & & & & \\ & \hline & & 3 \times 2 = 6 & & & & & & & \\ & & & + 0 & & & & & & \\ & & \hline & & & 6 \times 2 = 12 & & & & & & \\ & & & & + 0 & & & & & \\ & & & \hline & & & & 12 \times 2 = 24 & & & & \\ & & & & & + 1 & & & & \\ & & & & & \hline & & & & & 25 & & & \\ & & & & & & (25)_{10} & & & \end{array}$$

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:

Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:

$$25 \div 2 = 12 + (\text{Resto } 1)$$


Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:

$$25 \div 2 = 12 + (\text{Resto } 1)$$



Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

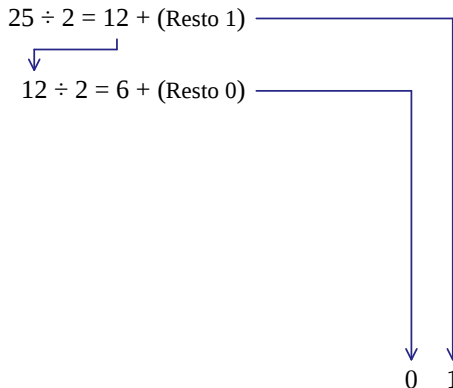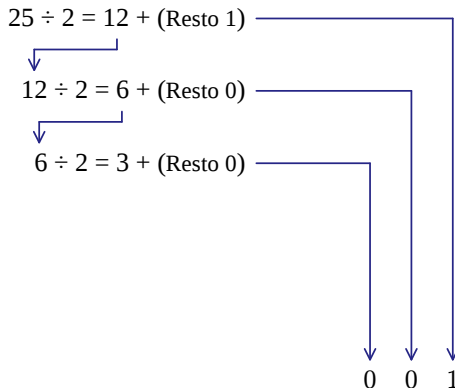- A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- **EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:




Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

- A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:




Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

 - A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:




Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

 - A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:



Conversão entre os Formatos Decimal e Binário

 - A conversão de um número expresso em formato decimal para o formato binário pode ser realizada através de uma sequência de divisões inteiras por dois.
- EXEMPLO:** Expressar o número $(25)_{10}$ no formato binário:




Agenda da Aula - Capítulo 03

- **Conceitos Introdutórios**
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - **Álgebra Booleana**
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais

Álgebra Booleana

- Como os sinais digitais somente podem assumir dois valores (0 ou 1), a álgebra usual não pode ser utilizada para tratar matematicamente os circuitos digitais.
- Em 1854, o matemático George Boole escreveu o livro *An Investigation of the Laws of Thought*, no qual ele descreveu os meios pelos quais nós fazemos decisões lógicas baseadas em circunstâncias **verdadeiras** ou **falsas**.
- Os métodos descritos por Boole fundamentaram a chamada **Lógica Booleana**, e o sistema de símbolos e operadores matemáticos usados para fazer decisões lógicas são chamados de **Álgebra Booleana**.
- Como a Álgebra Booleana lida com variáveis lógicas que podem assumir apenas os valores **Verdadeiro** ou **Falso**, ela é perfeitamente adequada para tratar matematicamente as decisões lógicas dos Circuitos Digitais.
- Por essa razão, os Circuitos Digitais são frequentemente referidos como **Circuitos Lógicos**.

 

George Boole (1815-1864)

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \bar{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

EXEMPLO: Circuito de alerta de uma impressora

P	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

EXEMPLO: Circuito de alerta de uma impressora

P	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Função Lógica

A função lógica que o circuito digital do exemplo deverá executar de modo a tomar a decisão correta quanto ao acendimento do LED é dada por:

$$Y = \overline{P} + B + A$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT} \\ Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND} \\ Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR} \\ Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- As operações lógicas OR e AND também apresentam as mesmas propriedades das operações fundamentais, como a adição e a multiplicação:

$$A + B = B + A \quad \text{e} \quad A \cdot B = B \cdot A \quad (\text{Comutativa})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT} \\ Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND} \\ Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR} \\ Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- As operações lógicas OR e AND também apresentam as mesmas propriedades das operações fundamentais, como a adição e a multiplicação:

$$A + B = B + A \quad \text{e} \quad A \cdot B = B \cdot A \quad (\text{Comutativa})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad \text{e} \quad (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \quad (\text{Associativa})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- As operações lógicas OR e AND também apresentam as mesmas propriedades das operações fundamentais, como a adição e a multiplicação:

$$A + B = B + A \quad \text{e} \quad A \cdot B = B \cdot A \quad (\text{Comutativa})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad \text{e} \quad (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \quad (\text{Associativa})$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad (\text{Distributiva})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT} \\ Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND} \\ Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR} \\ Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- As operações lógicas OR e AND também apresentam as mesmas propriedades das operações fundamentais, como a adição e a multiplicação:

$$A + B = B + A \quad \text{e} \quad A \cdot B = B \cdot A \quad (\text{Comutativa})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad \text{e} \quad (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \quad (\text{Associativa})$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad (\text{Distributiva})$$

$$A + 0 = A \quad \text{e} \quad A \cdot 1 = A \quad (\text{Elemento Neutro})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT}$$

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND}$$

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR}$$

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Entretanto, as operações lógicas OR e AND apresentam propriedades adicionais que não são observadas nas operações fundamentais adição e multiplicação:

$$A + 1 = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot 0 = 0$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT} \\ Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND} \\ Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR} \\ Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Entretanto, as operações lógicas OR e AND apresentam propriedades adicionais que não são observadas nas operações fundamentais adição e multiplicação:

$$A + 1 = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot 0 = 0$$

$$A + A = A \quad \text{e} \quad A \cdot A = A$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

$$\text{NOT} \\ Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

$$\text{AND} \\ Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{OR} \\ Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Entretanto, as operações lógicas OR e AND apresentam propriedades adicionais que não são observadas nas operações fundamentais adição e multiplicação:

$$A + 1 = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot 0 = 0$$

$$A + A = A \quad \text{e} \quad A \cdot A = A$$

$$A + \overline{A} = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot \overline{A} = 0 \quad (\text{Lei do Complemento})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Entretanto, as operações lógicas OR e AND apresentam propriedades adicionais que não são observadas nas operações fundamentais adição e multiplicação:

$$A + 1 = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot 0 = 0$$

$$A + A = A \quad \text{e} \quad A \cdot A = A$$

$$A + \overline{A} = 1 \quad \text{e} \quad A \cdot \overline{A} = 0 \quad (\text{Lei do Complemento})$$

$$\overline{\overline{A}} = A \quad (\text{Lei da Dupla Negação})$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Finalmente, uma das principais propriedades da Álgebra Booleana é dada pelo Teorema de De Morgan:

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Álgebra Booleana

Operadores Lógicos

De acordo com a teoria da Álgebra Booleana, qualquer função lógica pode ser descrita matematicamente usando apenas três operadores básicos: **NOT**, **AND** e **OR**. Portanto, essas são as operações lógicas básicas utilizadas na síntese dos Circuitos Lógicos Digitais.

NOT

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

AND

$$Y = A \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Finalmente, uma das principais propriedades da Álgebra Booleana é dada pelo Teorema de De Morgan:

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Álgebra Booleana e Funções Lógicas

EXEMPLO: Qual seria a expressão lógica Booleana que realiza a função lógica descrita na Tabela Verdade abaixo:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Álgebra Booleana e Funções Lógicas

EXEMPLO: Qual seria a expressão lógica Booleana que realiza a função lógica descrita na Tabela Verdade abaixo:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	0
1	0	1	1 $\rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot C$
1	1	0	0
1	1	1	1 $\rightarrow A \cdot B \cdot C$

Álgebra Booleana e Funções Lógicas

EXEMPLO: Qual seria a expressão lógica Booleana que realiza a função lógica descrita na Tabela Verdade abaixo:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	0
1	0	1	1 $\rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot C$
1	1	0	0
1	1	1	1 $\rightarrow A \cdot B \cdot C$

- A função lógica pode ser expressa na forma de uma **Soma de Produtos**:

$$Y = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

Álgebra Booleana e Funções Lógicas

EXEMPLO: Qual seria a expressão lógica Booleana que realiza a função lógica descrita na Tabela Verdade abaixo:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	0
1	0	1	1 $\rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot C$
1	1	0	0
1	1	1	1 $\rightarrow A \cdot B \cdot C$

- A função lógica pode ser expressa na forma de uma **Soma de Produtos**:

$$Y = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

- A propriedade associativa também é válida na Álgebra Booleana:

$$Y = \bar{A} \cdot B (\bar{C} + C) + A \cdot C (\bar{B} + B)$$

Álgebra Booleana e Funções Lógicas

EXEMPLO: Qual seria a expressão lógica Booleana que realiza a função lógica descrita na Tabela Verdade abaixo:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	0
1	0	1	1 $\rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot C$
1	1	0	0
1	1	1	1 $\rightarrow A \cdot B \cdot C$

- A função lógica pode ser expressa na forma de uma **Soma de Produtos**:

$$Y = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

- A propriedade associativa também é válida na Álgebra Booleana:

$$Y = \bar{A} \cdot B (\bar{C} + C) + A \cdot C (\bar{B} + B)$$

- Como $\bar{B} + B = 1$ e $\bar{C} + C = 1$ para quaisquer valores das variáveis lógicas B e C , então, podemos escrever que:

$$Y = \bar{A} \cdot B + A \cdot C$$

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Diagram illustrating the Karnaugh map structure for the function Y based on inputs A , B , and C . The map is organized as a 2x4 grid. The columns are labeled with C (0, 1) and the rows with AB (00, 01, 11, 10). The values in the cells are: (00,0)=0, (00,1)=0, (01,0)=1, (01,1)=1, (11,0)=0, (11,1)=1, (10,0)=0, (10,1)=1.

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

		C	
		0	1
AB	00	0	0
	01	1	1
	11	0	1
	10	0	1
		Y	

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

The Karnaugh map is a 2x4 grid. The columns are labeled by C (0, 1) and the rows are labeled by AB (00, 01, 11, 10). The output Y is shown in the cells. The cell at row 01, column 1 (AB=01, C=1) is highlighted in blue.

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

		C		
		0 1		
AB	00	0	0	Y
	01	1	1	
	11	0	1	
	10	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O **Mapa de Karnaugh** (K-Map) é um método gráfico que permite obter diretamente a função lógica booleana simplificada a partir de uma Tabela Verdade.
- A grande vantagem do Mapa de Karnaugh está no fato de que a tabela verdade é organizada de forma que todas as combinações possíveis dos sinais de entrada estão dispostas de modo que as combinações adjacentes difiram entre si por apenas um único dígito binário (*bit*).

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- Função lógica booleana realizada pela Tabela Verdade:

$$Y = \overline{A} \cdot B + A \cdot C$$

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

P	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

<i>P</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		<i>A</i>	
		0	1
<i>PB</i>	00	1	1
	01	1	1
	11	1	1
	10	0	1
		<i>Y</i>	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

<i>P</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		<i>A</i>		
		0	1	
<i>PB</i>	00	1	1	} <i>Y</i>
	01	1	1	
	11	1	1	
	10	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

<i>P</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		<i>A</i>		
		0	1	
<i>PB</i>	00	1	1	} <i>Y</i>
	01	1	1	
	11	1	1	
	10	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

<i>P</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		<i>A</i>	
		0	1
<i>PB</i>	00	1	1
	01	1	1
	11	1	1
	10	0	1

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado para obter a função lógica booleana que realiza a Tabela Verdade do sistema de alerta da impressora.
- Neste exemplo, vemos que a expressão lógica resultante será mais simples quanto maior for a quantidade de saídas '1' que conseguimos agrupar. Além disso, observamos que é possível agrupar as mesmas saídas mais de uma vez.

P	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		A		
		0	1	
PB	00	1	1	Y
	01	1	1	
	11	1	1	
	10	0	1	

- Função lógica booleana realizada pela Tabela Verdade:

$$Y = \overline{P} + B + A$$

Mapa de Karnaugh


- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

A	B	C	D	Y	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

 

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

<i>A B C D</i>	<i>Y</i>	<i>A B C D</i>	<i>Y</i>
0 0 0 0	0	1 0 0 0	1
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0
0 0 1 0	1	1 0 1 0	1
0 0 1 1	1	1 0 1 1	0
0 1 0 0	0	1 1 0 0	1
0 1 0 1	0	1 1 0 1	0
0 1 1 0	0	1 1 1 0	1
0 1 1 1	0	1 1 1 1	0

		<i>CD</i>				
		00	01	11	10	
<i>AB</i>	00	0	0	1	1	<i>Y</i>
	01	0	0	0	0	
	11	1	0	0	1	
	10	1	0	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

<i>A B C D</i>	<i>Y</i>	<i>A B C D</i>	<i>Y</i>
0 0 0 0	0	1 0 0 0	1
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0
0 0 1 0	1	1 0 1 0	1
0 0 1 1	1	1 0 1 1	0
0 1 0 0	0	1 1 0 0	1
0 1 0 1	0	1 1 0 1	0
0 1 1 0	0	1 1 1 0	1
0 1 1 1	0	1 1 1 1	0

		<i>CD</i>				
		00	01	11	10	
<i>AB</i>	00	0	0	1	1	<i>Y</i>
	01	0	0	0	0	
	11	1	0	0	1	
	10	1	0	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

		<i>CD</i>				
		00	01	11	10	
<i>AB</i>	00	0	0	1	1	<i>Y</i>
	01	0	0	0	0	
	11	1	0	0	1	
	10	1	0	0	1	

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh também pode ser usado no caso de Tabelas Verdade com quatro sinais de entrada.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

		<i>CD</i>				
		00	01	11	10	
<i>AB</i>	00	0	0	1	1	<i>Y</i>
	01	0	0	0	0	
	11	1	0	0	1	
	10	1	0	0	1	

- Função lógica booleana realizada pela Tabela Verdade:


$$Y = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{D}$$

Agenda da Aula - Capítulo 03

- Conceitos Introdutórios
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - Álgebra Booleana
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais

Portas Lógicas Digitais

 Os Circuitos Digitais são construídos a partir de blocos básicos de circuito chamados **Portas Lógicas** (*Logic Gates*), cuja função é realizar eletricamente as operações lógicas da Álgebra Booleana (NOT, AND e OR). Combinando essas portas lógicas, é possível construir circuitos digitais capazes de realizar qualquer função lógica.




Porta Lógica Inversora (NOT)

- A Porta Lógica inversora realiza eletricamente a operação Booleana básica **NOT**. Neste circuito, uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica NOT

$$Y = \overline{A}$$

 


A	Y
0	1
1	0

Porta Lógica Inversora (NOT)


- A Porta Lógica inversora realiza eletricamente a operação Booleana básica **NOT**. Neste circuito, uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica NOT

$$Y = \overline{A}$$

 

A	Y
0	1
1	0

 


Porta Lógica AND

- Esta Porta Lógica realiza eletricamente a operação Booleana básica **AND**, onde uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica AND

$$Y = A \cdot B$$

$A \ B$		Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


 


Porta Lógica AND

- Esta Porta Lógica realiza eletricamente a operação Booleana básica **AND**, onde uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica AND

$$Y = A \cdot B$$

  


Porta Lógica NAND

- Para facilitar a construção de Circuitos Lógicos, também existe a Porta Lógica **NAND**, que combina as operações lógicas básicas AND e NOT.

Porta Lógica NAND

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

 
	$A \ B$		Y
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

Porta Lógica NAND


- Para facilitar a construção de Circuitos Lógicos, também existe a Porta Lógica NAND, que combina as operações lógicas básicas AND e NOT.

Porta Lógica NAND

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Função Lógica OR

- Esta Porta Lógica realiza eletricamente a operação Booleana básica **OR**, onde uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica OR

$$Y = A + B$$

 



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Função Lógica OR

- Esta Porta Lógica realiza eletricamente a operação Booleana básica **OR**, onde uma tensão elétrica próxima de zero (Terra) é interpretada como o valor lógico **FALSO** ou '0', e uma tensão próxima da alimentação do circuito (V_{CC}) é interpretada como **VERDADEIRO** ou '1'.

Porta Lógica OR

$$Y = A + B$$

  


Função Lógica NOR

- Para facilitar a construção de Circuitos Lógicos, também existe a Porta Lógica **NOR**, que combina as operações lógicas básicas OR e NOT.

Porta Lógica NOR

$$Y = \overline{A+B}$$

 


Função Lógica NOR


- Para facilitar a construção de Circuitos Lógicos, também existe a Porta Lógica **NOR**, que combina as operações lógicas básicas OR e NOT.

Porta Lógica NOR

$$Y = \overline{A+B}$$

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


Porta Lógica XOR

- Uma função lógica frequentemente usada em circuitos lógicos é o **OU Exclusivo** (*Exclusive OR* - XOR). A Porta Lógica **XOR** realiza eletricamente essa função.

Porta Lógica XOR

$$Y = A \oplus B$$

 


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica XOR


- Uma função lógica frequentemente usada em circuitos lógicos é o **OU Exclusivo** (*Exclusive OR* - XOR). A Porta Lógica **XOR** realiza eletricamente essa função.

Porta Lógica XOR

$$Y = A \oplus B$$

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Porta Lógica XOR


- Uma função lógica frequentemente usada em circuitos lógicos é o **OU Exclusivo** (*Exclusive OR* - XOR). A Porta Lógica **XOR** realiza eletricamente essa função.

Porta Lógica XOR

$$Y = A \oplus B$$

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


OBSERVAÇÃO: A função XOR pode ser expressa em função das operações lógicas básicas da Álgebra Booleana (NOT, AND e OR) da seguinte forma: $A \oplus B = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$.

Porta Lógica XNOR

- Da mesma forma que as portas lógicas NAND e NOR, a porta lógica **XNOR** (*Exclusive NOR*) é formada pela combinação das operações XOR e NOT.

Porta Lógica XNOR

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

 


Porta Lógica XNOR


- Da mesma forma que as portas lógicas NAND e NOR, a porta lógica **XNOR** (*Exclusive NOR*) é formada pela combinação das operações XOR e NOT.

Porta Lógica XNOR

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Porta Lógica XNOR


- Da mesma forma que as portas lógicas NAND e NOR, a porta lógica **XNOR** (*Exclusive NOR*) é formada pela combinação das operações XOR e NOT.

Porta Lógica XNOR

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

 


A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

OBSERVAÇÃO: A função XNOR pode ser expressa em função das operações lógicas básicas da Álgebra Booleana (NOT, AND e OR) da seguinte forma: $\overline{A \oplus B} = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$.

Circuitos Integrados Digitais

 As Portas Lógicas estão disponíveis comercialmente na forma de Circuitos Integrados Digitais. Atualmente, circuitos integrados dedicados podem conter milhões ou até bilhões de portas lógicas, como é o caso dos microprocessadores digitais.



Agenda da Aula - Capítulo 04

- Conceitos Introdutórios
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - Álgebra Booleana
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais


Circuitos Lógicos Combinacionais

Combinando as Portas Lógicas adequadamente, pode-se realizar eletricamente qualquer função lógica digital. Nesses circuitos lógicos, uma resposta digital é produzida para cada combinação possível dos sinais de entrada. Por essa razão, tais circuitos são denominados **Circuitos Lógicos Combinacionais**.

Circuitos Lógicos Combinacionais

Combinando as Portas Lógicas adequadamente, pode-se realizar eletricamente qualquer função lógica digital. Nesses circuitos lógicos, uma resposta digital é produzida para cada combinação possível dos sinais de entrada. Por essa razão, tais circuitos são denominados **Circuitos Lógicos Combinacionais**.

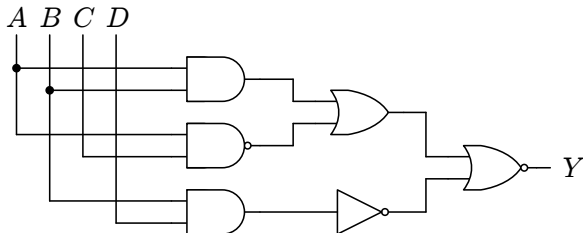
EXEMPLO: Qual a função lógica realizada pelo circuito abaixo?



Circuitos Lógicos Combinacionais

Combinando as Portas Lógicas adequadamente, pode-se realizar eletricamente qualquer função lógica digital. Nesses circuitos lógicos, uma resposta digital é produzida para cada combinação possível dos sinais de entrada. Por essa razão, tais circuitos são denominados **Circuitos Lógicos Combinacionais**.

 
EXEMPLO: Qual a função lógica realizada pelo circuito abaixo?



Circuitos Lógicos Combinacionais

Combinando as Portas Lógicas adequadamente, pode-se realizar eletricamente qualquer função lógica digital. Nesses circuitos lógicos, uma resposta digital é produzida para cada combinação possível dos sinais de entrada. Por essa razão, tais circuitos são denominados **Circuitos Lógicos Combinacionais**.

 
EXEMPLO: Qual a função lógica realizada pelo circuito abaixo?



Circuitos Lógicos Combinacionais

Combinando as Portas Lógicas adequadamente, pode-se realizar eletricamente qualquer função lógica digital. Nesses circuitos lógicos, uma resposta digital é produzida para cada combinação possível dos sinais de entrada. Por essa razão, tais circuitos são denominados **Circuitos Lógicos Combinacionais**.

 EXEMPLO: Qual a função lógica realizada pelo circuito abaixo?




Solução

$$Y = \overline{(A B + \overline{A} C) + \overline{B D}}$$


Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

 EXEMPLO: Como ficaria o circuito digital que realiza a função lógica $Y = \overline{P} + B + A$ para o sistema de alerta da impressora?



Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

 EXEMPLO: Como ficaria o circuito digital que realiza a função lógica $Y = \overline{P} + B + A$ para o sistema de alerta da impressora?



Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Obtenha o Circuito Lógico Combinacional que é capaz de realizar a função lógica descrita pela Tabela Verdade abaixo.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Obtenha o Circuito Lógico Combinacional que é capaz de realizar a função lógica descrita pela Tabela Verdade abaixo.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

		<i>BC</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0	0	0	0	1
	1	1	1	0	1

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Obtenha o Circuito Lógico Combinacional que é capaz de realizar a função lógica descrita pela Tabela Verdade abaixo.


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

		BC				
		00	01	11	10	
A	0	0	0	0	1	Y
	1	1	1	0	1	

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Obtenha o Circuito Lógico Combinacional que é capaz de realizar a função lógica descrita pela Tabela Verdade abaixo.



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

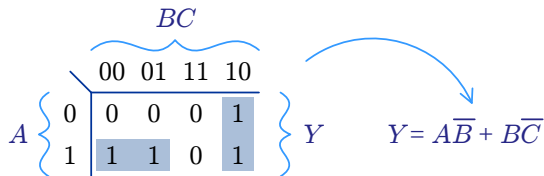

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Obtenha o Circuito Lógico Combinacional que é capaz de realizar a função lógica descrita pela Tabela Verdade abaixo.


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

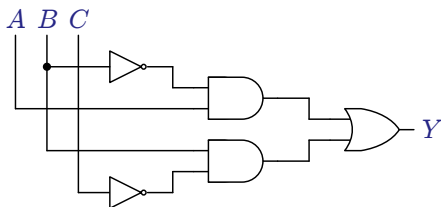 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	
1	0	0	1	



Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.


A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

 

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

A_3	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A_2 A_0$$

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A_2 A_0 + A_1$$

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A_2 A_0 + A_1 + A_3$$

Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$Y = A_2 A_0 + A_1 + A_3 + \overline{A_2} \overline{A_0}$$


Circuitos Lógicos Combinacionais - Exercício

EXEMPLO: Sintetize o circuito lógico digital que comanda o acendimento do segmento superior do display de sete segmentos, onde o LED do segmento em questão deverá estar aceso quando $Y = 1$ e apagado quando $Y = 0$.

		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
$A_3 A_2$	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

Y
 
$$Y = A_2 A_0 + A_1 + A_3 + \overline{A_2} \overline{A_0}$$



Agenda da Aula - Capítulo 05


- Conceitos Introdutórios
 - Sinais e Circuitos Digitais
 - Sistema de Numeração Binário
 - Álgebra Booleana
- Portas Lógicas Digitais
- Circuitos Lógicos Combinacionais
- Células de Memória Digitais

Células de Memória Digitais

- Nos Circuitos Lógicos Combinacionais, os níveis lógicos obtidos na saída dependem exclusivamente dos níveis lógicos aplicados à entrada no mesmo instante de tempo. Ou seja, a resposta de um circuito combinacional não depende dos sinais aplicados à entrada em instantes de tempo anteriores.
- Para que a saída de um circuito digital dependa das entrada aplicadas em instantes de tempo anteriores, é necessário que o circuito seja dotado de memória. Os sistemas digitais mais complexos, como controladores e microprocessadores, são constituídos pela combinação de circuitos combinacionais com elementos de memória.


Células de Memória Digitais

- Nos Circuitos Lógicos Combinacionais, os níveis lógicos obtidos na saída dependem exclusivamente dos níveis lógicos aplicados à entrada no mesmo instante de tempo. Ou seja, a resposta de um circuito combinacional não depende dos sinais aplicados à entrada em instantes de tempo anteriores.
- Para que a saída de um circuito digital dependa das entrada aplicadas em instantes de tempo anteriores, é necessário que o circuito seja dotado de memória. Os sistemas digitais mais complexos, como controladores e microprocessadores, são constituídos pela combinação de circuitos combinacionais com elementos de memória.
- As células de memória digitais são baseadas em circuitos que possuem dois estados estáveis (biestáveis), conhecidos como *Latches*. Uma forma de construir um circuito biestável consiste em duas portas inversoras:

 


Células de Memória Digitais

- Nos Circuitos Lógicos Combinacionais, os níveis lógicos obtidos na saída dependem exclusivamente dos níveis lógicos aplicados à entrada no mesmo instante de tempo. Ou seja, a resposta de um circuito combinacional não depende dos sinais aplicados à entrada em instantes de tempo anteriores.
- Para que a saída de um circuito digital dependa das entrada aplicadas em instantes de tempo anteriores, é necessário que o circuito seja dotado de memória. Os sistemas digitais mais complexos, como controladores e microprocessadores, são constituídos pela combinação de circuitos combinacionais com elementos de memória.
- As células de memória digitais são baseadas em circuitos que possuem dois estados estáveis (biestáveis), conhecidos como *Latches*. Uma forma de construir um circuito biestável consiste em duas portas inversoras:

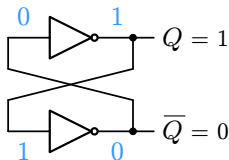


Células de Memória Digitais

- Nos Circuitos Lógicos Combinacionais, os níveis lógicos obtidos na saída dependem exclusivamente dos níveis lógicos aplicados à entrada no mesmo instante de tempo. Ou seja, a resposta de um circuito combinacional não depende dos sinais aplicados à entrada em instantes de tempo anteriores.
- Para que a saída de um circuito digital dependa das entrada aplicadas em instantes de tempo anteriores, é necessário que o circuito seja dotado de memória. Os sistemas digitais mais complexos, como controladores e microprocessadores, são constituídos pela combinação de circuitos combinacionais com elementos de memória.
- As células de memória digitais são baseadas em circuitos que possuem dois estados estáveis (biestáveis), conhecidos como *Latches*. Uma forma de construir um circuito biestável consiste em duas portas inversoras:

 

Células de Memória Digitais

- Nos Circuitos Lógicos Combinacionais, os níveis lógicos obtidos na saída dependem exclusivamente dos níveis lógicos aplicados à entrada no mesmo instante de tempo. Ou seja, a resposta de um circuito combinacional não depende dos sinais aplicados à entrada em instantes de tempo anteriores.
- Para que a saída de um circuito digital dependa das entradas aplicadas em instantes de tempo anteriores, é necessário que o circuito seja dotado de memória. Os sistemas digitais mais complexos, como controladores e microprocessadores, são constituídos pela combinação de circuitos combinacionais com elementos de memória.
- As células de memória digitais são baseadas em circuitos que possuem dois estados estáveis (biestáveis), conhecidos como *Latches*. Uma forma de construir um circuito biestável consiste em duas portas inversoras:

 


- Entretanto, o circuito biestável acima não possui nenhuma entrada que permita alterar o estado memorizado pelo circuito. Isso pode ser resolvido substituindo-se as portas inversoras por portas NAND ou NOR.

Latch-SR com Portas NAND

- A função lógica NOT pode ser realizada a partir de uma porta NAND, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico alto. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:


Latch-SR com Portas NAND

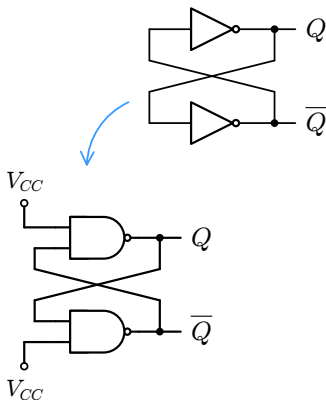- A função lógica NOT pode ser realizada a partir de uma porta NAND, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico alto. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NAND

 - A função lógica NOT pode ser realizada a partir de uma porta NAND, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico alto. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NAND

 - A função lógica NOT pode ser realizada a partir de uma porta NAND, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico alto. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NAND

 - Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



Latch-SR com Portas NAND

 - Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:




S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1	Q	$\overline{Q}$

→ Memoriza o estado atual

Latch-SR com Portas NAND

 
- Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



S	R	Q	$\bar{Q}$	
0	0			
0	1			
1	0	0	1	→ RESET
1	1	Q	$\bar{Q}$	

Latch-SR com Portas NAND

 
- Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



S	R	Q	$\overline{Q}$	
0	0			
0	1	1	0	→ SET
1	0	0	1	
1	1	Q	$\overline{Q}$	

Latch-SR com Portas NAND

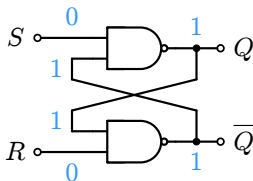- Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:




S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

→ Estado
Inválido

Latch-SR com Portas NAND

 
- Usando as entradas das portas NAND que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



- No *Latch*-SR construído com portas NAND, os sinais de controle S (SET) e R (RESET) são ativados em nível lógico baixo. Portanto, durante a operação desse circuito como célula de memória, não devemos colocar ambas as entradas ativas, ou seja, não devemos fazer $S = R = 0$.

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 
EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

Latch-SR com Portas NAND

 EXEMPLO: No esquema abaixo está ilustrado o sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica responsável por encher um reservatório de água em uma planta industrial. Nesse reservatório, estão posicionados dois sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário. A partir dos sinais entregues por esses dois sensores, podemos empregar um *Latch-SR* para controlar o acionamento da bomba hidráulica.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$


OBSERVAÇÃO: Note que, nesta situação prática, a combinação de entradas inválida ($S = R = 0$) nunca vai acontecer durante a operação do sistema.

Latch-SR com Portas NOR

- A função lógica NOT também pode ser realizada a partir de uma porta NOR, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico baixo. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:


Latch-SR com Portas NOR

 - A função lógica NOT também pode ser realizada a partir de uma porta NOR, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico baixo. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NOR

 - A função lógica NOT também pode ser realizada a partir de uma porta NOR, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico baixo. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NOR

 - A função lógica NOT também pode ser realizada a partir de uma porta NOR, onde uma de suas entradas está sempre conectada a um nível lógico baixo. Portanto, o circuito *Latch* biestável pode ser construído da seguinte forma:




Latch-SR com Portas NOR

 - Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



Latch-SR com Portas NOR

 - Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch-SR*, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:




S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1		
1	0		
1	1		

→ Memoriza o estado atual


Latch-SR com Portas NOR

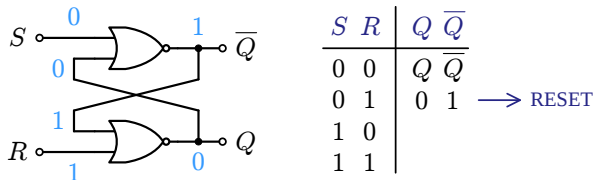- Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch-SR*, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



Latch-SR com Portas NOR

 
- Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



S	R	Q	$\bar{Q}$	
0	0	Q	$\bar{Q}$	
0	1	0	1	
1	0	1	0	→ SET
1	1			

Latch-SR com Portas NOR

 - Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:




S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

→ Estado Inválido

Latch-SR com Portas NOR

 
- Usando as entradas das portas NOR que constituem o *Latch*-SR, é possível alterar o estado do circuito através de operações denominadas **SET** e **RESET**:



- No *Latch*-SR construído com portas NOR, os sinais de controle S (SET) e R (RESET) são ativados em nível lógico alto. Portanto, durante a operação desse circuito como célula de memória, não devemos colocar ambas as entradas ativas, ou seja, não devemos fazer $S = R = 1$.

Latch-SR com Portas NOR

 
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

 
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

 
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch*-SR com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

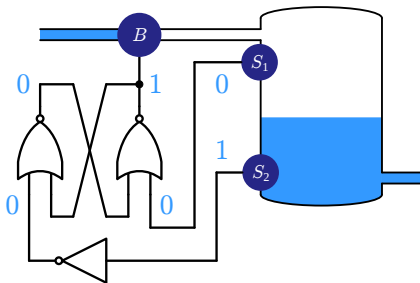
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

 
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

 
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

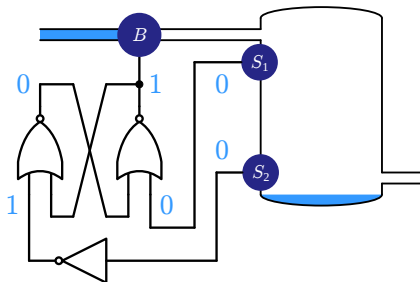
EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch*-SR com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Latch-SR com Portas NOR

 EXEMPLO: Considerando o mesmo sistema de controle do acionamento de uma bomba hidráulica apresentado anteriormente, como ficaria o circuito de controle digital utilizando um *Latch-SR* com portas NOR? Lembrando que os sensores S_1 e S_2 que entregam um sinal em nível lógico alto quando eles estão em contato direto com a água e um sinal de nível lógico baixo caso contrário.



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

OBSERVAÇÃO: Novamente, percebemos que a combinação de entradas inválida ($S = R = 1$) nunca vai acontecer durante a operação do sistema.