



1	
2	
3	
4	
5	

Aluno(a):

Aula Teórica #5

Disciplina:

EEL315 - Eletrônica I

Turma:


Professor(a):

José Gabriel

### 2.3 Diodo Zener — Polarização Direta

Os modelos são todos iguais aos vistos nas Secções 2.1.1 até 2.1.6, com possíveis ajustes (correcções) nos parâmetros dos modelos (por exemplo,  $V_B$ ,  $V_{DO}$ ,  $R_d$ ,  $I_s$ ,  $n$ , "DAN756" etc.)


Exemplo:

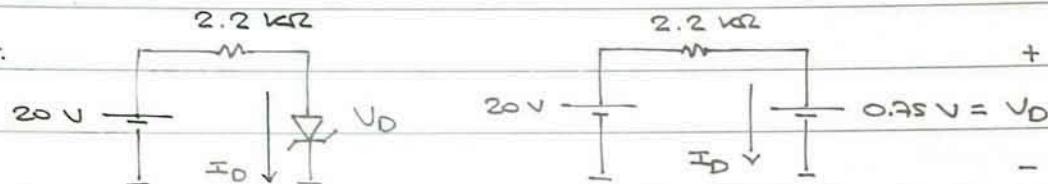

Considerando o diodo Zener DAN756, podemos assumir  $V_B = 0.75$  V no modelo com bateria. Então  $I_D = (20 - 0.75) / 2200 = 8.75$  mA.


Obs.: o potencial de barreira do diodo DAN756 é um pouco mais alto do que o potencial de barreira do diodo DAN4005, por causa da dopagem mais forte, mas o ajuste de  $V_B = 0.7$  V para  $V_B = 0.75$  V não é muito importante e, na prática, costumamos usar  $V_B = 0.7$  V mesmo (sabendo que  $V_B = 0.75$  V é um pouco mais preciso).
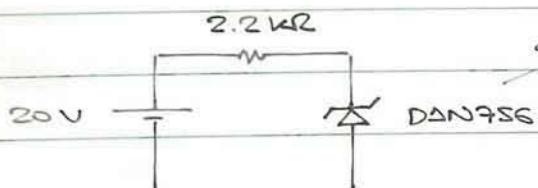
### 2.4 Diodo Zener — Polarização Reversa




O diodo Zener DAN756 apresenta corrente de condução reversa significativa a partir de  $V_Z = 8.2$  V. As aplicações mais importantes do diodo Zener se dão no regime de polarização reversa.

2.4.1 e

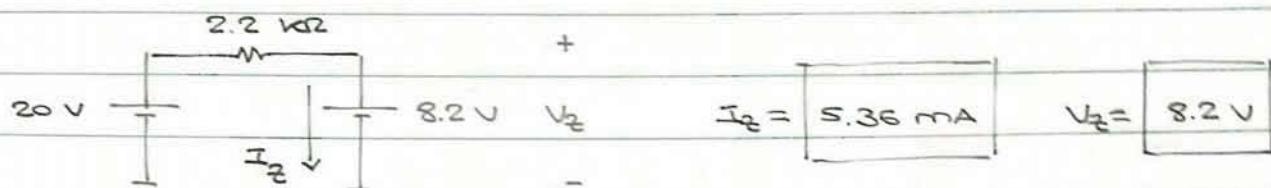2.4.2 Modelo com Bateria  $V_{2k} = "8.2 \text{ V}"$ 

2.4.3

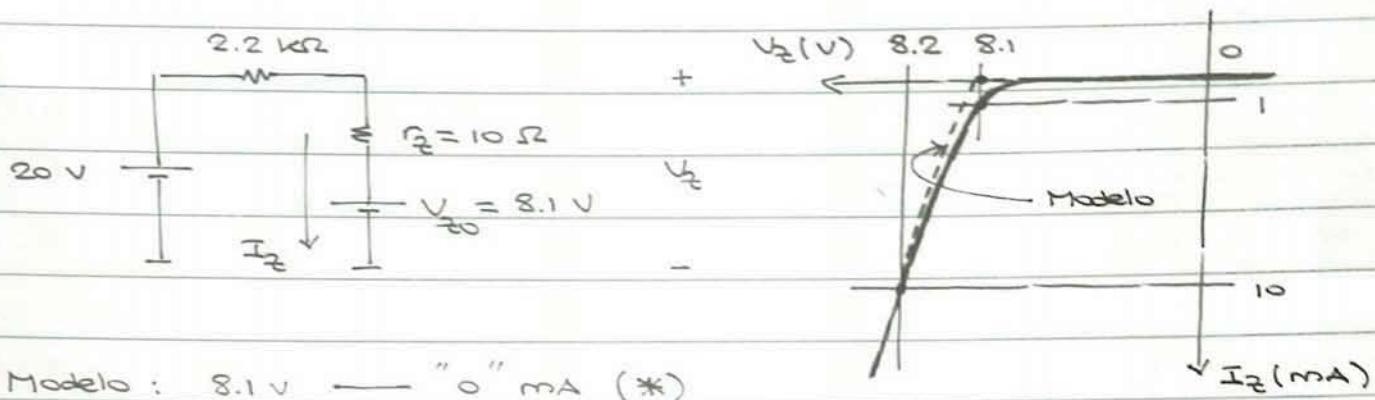Modelo com Bateria  $V_{20}$  em Série com Resistência  $r_2$ 

Usando o modelo, temos:  $I_2 = \frac{20 - 8.1}{2210} = 5.38 \text{ mA}$

$$V_2 = 8.1 + 10 \times 5.38 \times 10^{-3} = 8.15 \text{ V}$$

(\*) Obs.: esses números são aproximações dos números obtidos por simulação **(diode.lib)**, que estão no formulário da Prova Parcial #5.


2.4.4

Modelo Exponencial

$$I_2 \approx I_S \left( e^{\frac{V_2 - V_{2k}}{nV_T}} \right)$$

→ Não é usado comumente, mas, quando é usado, aplica-se o mesmo procedimento iterativo da Seção 2.1.4.

Exemplo:

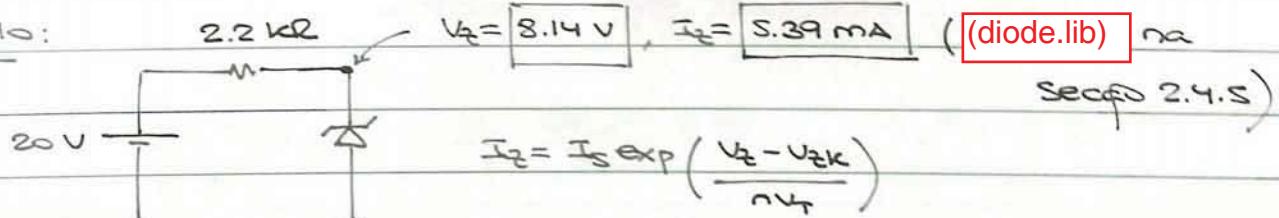

Assumindo  $I_S = 10 \text{ nA}$  e  $n = 1$  ( $60 \text{ mV/década } I_2$ ), vamos calcular

$V_{ZK}$  de acordo com os resultados previstos por simulação.

Então:  $5.39 \times 10^{-3} = 10^{-8} \exp((8.14 - V_{ZK}) / 0.026)$

$$V_{ZK} = 8.14 - 0.026 \ln(5.39 \times 10^5)$$

$$V_{ZK} = 7.8 \text{ V} \quad \rightarrow \text{assumindo } I_S = 10 \text{ nA e } n = 1, \text{ devemos}$$

usar  $V_{ZK}$  com um valor bem mais baixo do que  $V_{ZK} = 8.0 \text{ V}$

(formulário da prova) ou  $V_{ZK} = 8.2 \text{ V}$  (das Secções 2.4.1 e 2.4.2).

Usando o modelo com  $I_S = 10 \text{ nA}$ ,  $n = 1$  e  $V_{ZK} = 7.8 \text{ V}$ , temos:

1) Chute inicial:  $V_Z = 8.2 \text{ V}$

2)  $I_Z = \frac{20 - V_Z}{2200} = \frac{20 - 8.2}{2200} = 5.36 \text{ mA}$

3)  $V_Z = 7.8 + 26 \times 10^{-3} \ln\left(\frac{5.36 \times 10^{-3}}{10^{-8}}\right) = 8.14 \text{ V}$

4)  $I_Z = \frac{20 - 8.14}{2200} = 5.39 \text{ mA}$

5)  $V_Z = 7.8 + 26 \times 10^{-3} \ln\left(\frac{5.39 \times 10^{-3}}{10^{-8}}\right) = 8.14 \text{ V}$

1ª iteração


2ª iteração.  $V_Z = 8.14 \text{ V}$

e  $I_Z = 5.39 \text{ mA}$ , como já sabíamos.

## 2.4.5 Simulação

(modelo D1N75X em diode.lib)

Simulação "Bias Point" ou "Time Domain"

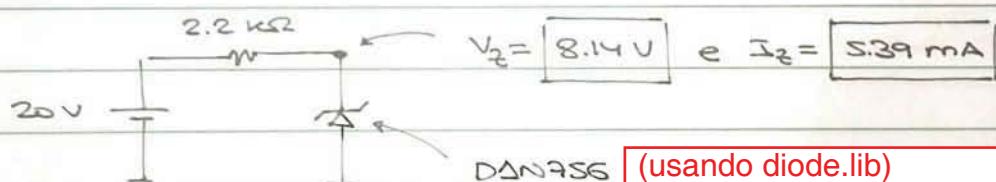

(usando diode.lib)


Outros diodos Zener são: D1N753, D1N754, D1N755, D1N757, D1N758 etc.

O diodo Zener D1N753, por exemplo, tem  $V_{ZK} = 6.2 \text{ V}$ .


## 2.5 Alguns Exemplos com Diodo Comum e com Diodo Zener

### 2.5.1 Diodo Comum. Aplicação do Modelo "Bateria"


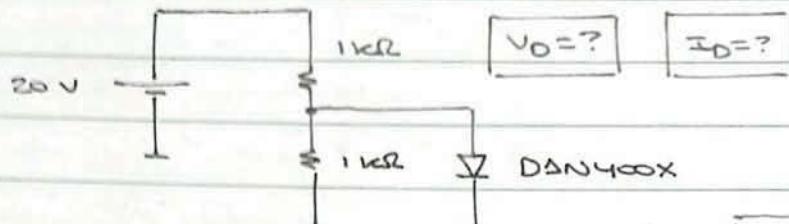
2.5.1 Diodo Comum. Aplicação do Modelo "Bateria"



Possibilidade 1 (diodo "ligado")

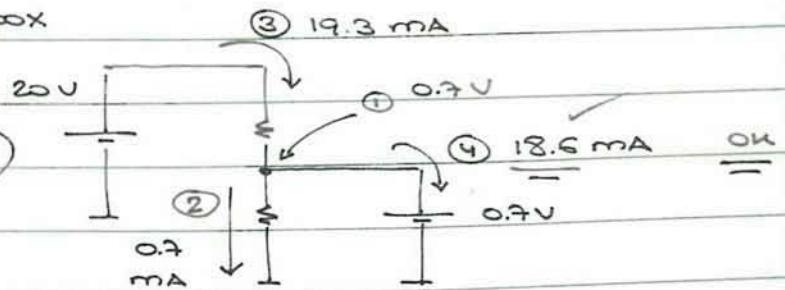


Possibilidade 2 (diodo "desligado")

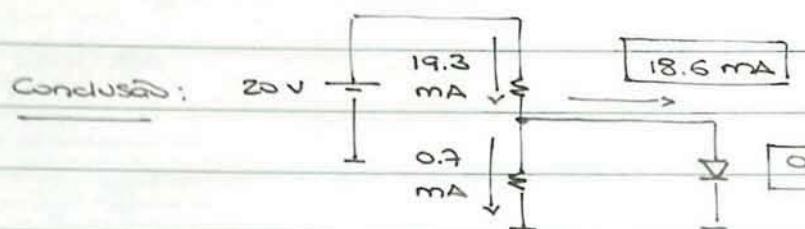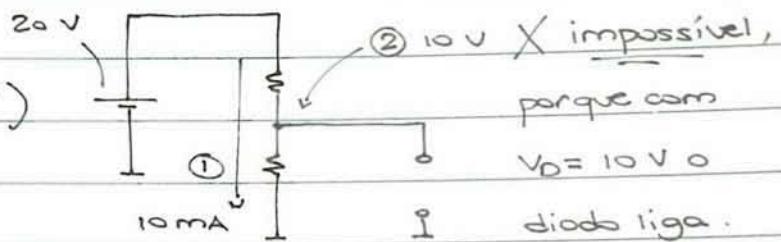


Obs.: se mudarmos a voltagem da fonte DC para 0.5V, a conclusão muda:

Possibilidade 1:

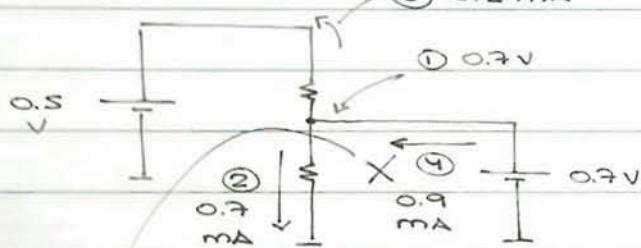


X impossível, porque com corrente I\_D no sentido reverso ( $I_D < 0$ ) devemos usar o circuito aberto.

Possibilidade 2:

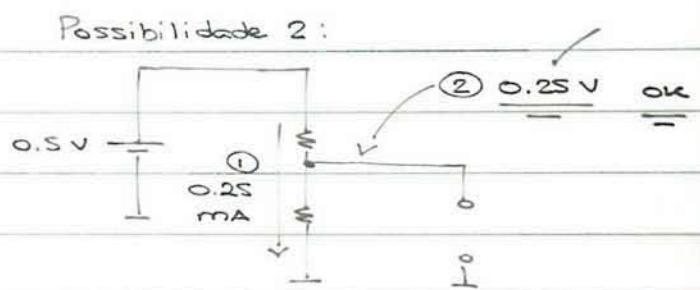


OK, porque com  $V_O < 0.7V$  o diodo está mesmo desligado.


Conclusão:

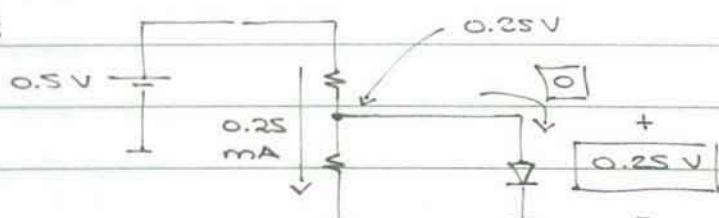

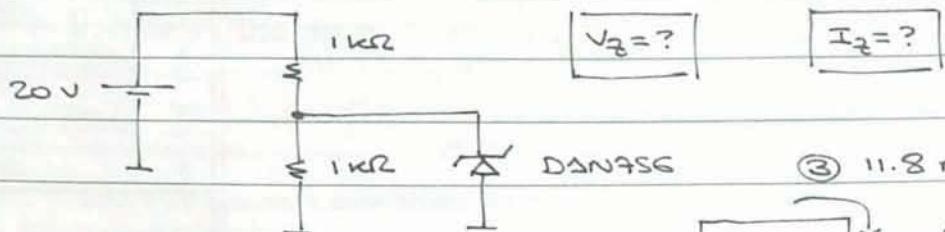
2.5.2 Diodo Zener. Aplicação do Modelo "Bateria"




Possibilidade 1 (diodo "ligado"):

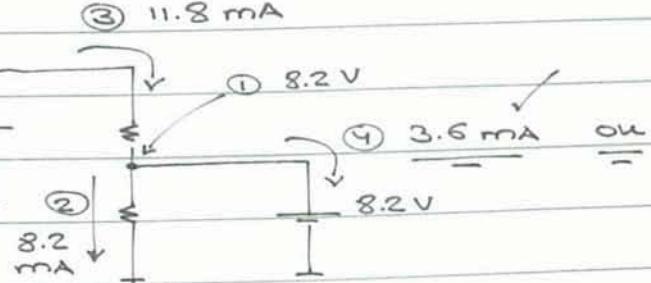

Possibilidade 2 (diodo "desligado"):

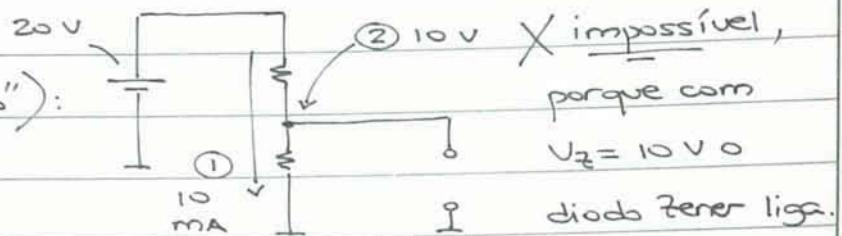


Conclusão:

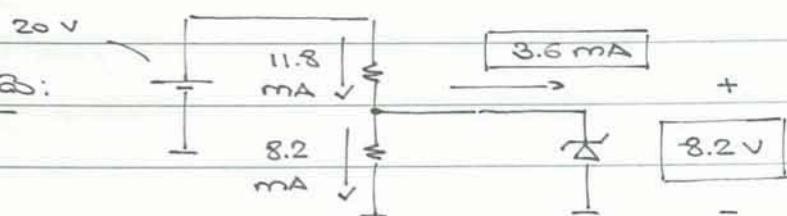


Obs.: se mudarmos a voltagem da fonte DC para 10V, a conclusão muda:

Possibilidade 1

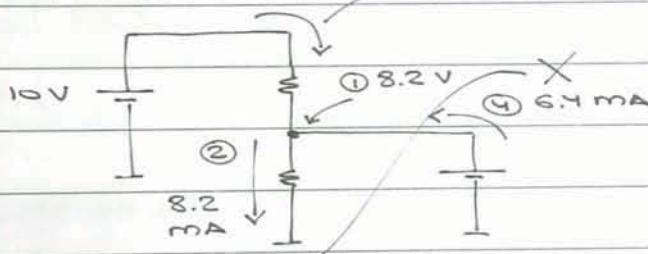

Possibilidade 2

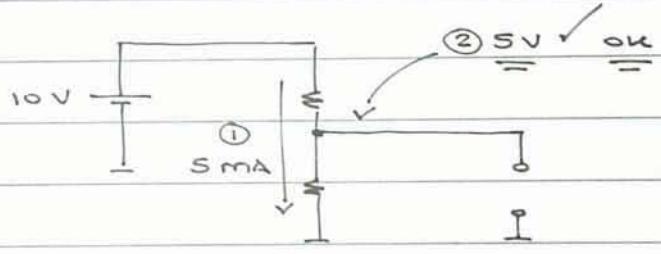

impossível, porque o

ok, porque com  $V_z < 8.2V$  o

diodo Zener com polarização reversa

diodo Zener está desligado mesmo.

não tem corrente no sentido direto.

Conclusão:

