



Aluno:

Aula Teórica #15

Disciplina:

EEL315 — Eletrônica I


Turma:

Professor:

José Gabriel

1	
2	
3	
4	
5	

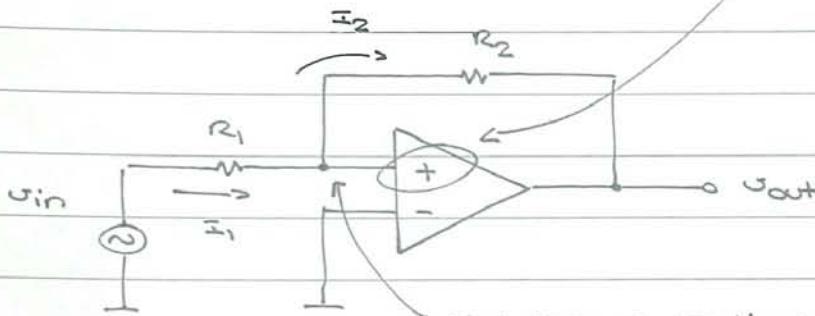Obs.: Realimentação Positiva (não faça realimentações positivas — é o que se obtém com a conexão de U_{out} para a entrada "+" do amp op — a menos que você queira implementar uma função que não seja a amplificação de sinal). No caso da figura a seguir, temos um comparador "Schmitt trigger", implementado a partir de um comparador não-inversor:



U_x : com a realimentação positiva, não temos mais o terra virtual !!!

Análise: $I_1 = I_2$

$$\frac{U_{in} - U_x}{R_1} = \frac{U_x - U_{out}}{R_2}$$

$$U_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_{in}}{R_1} + \frac{U_{out}}{R_2}, \text{ então } U_x = \frac{R_2 U_{in} + R_1 U_{out}}{R_1 + R_2}$$

Este circuito funciona de forma completamente diferente do amplificador.


Exemplo: $R_1 = R_2 ; U_{in} = 2 \text{ V}$

$$U_x = \frac{R_2 U_{in} + R_1 U_{out}}{R_1 + R_2} = \frac{U_{in} + U_{out}}{2}$$


Supondo $U_{out} = 12 \text{ V}$, temos $U_x = 7 \text{ V}$ (solução válida, ou)

Supondo $U_{out} = -12 \text{ V}$, temos $U_x = -5 \text{ V}$ (solução válida, ou)

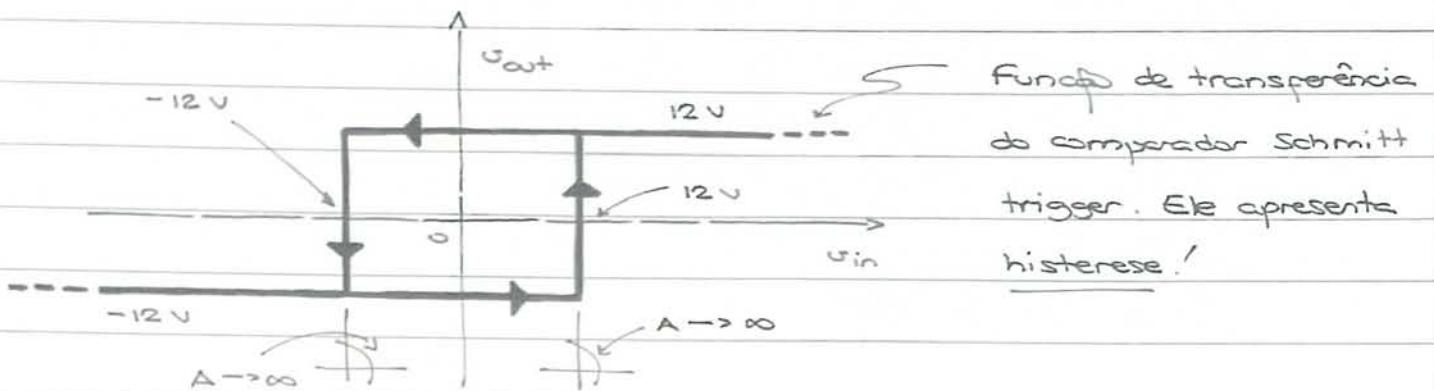
- Em geral, no caso $V_{out} = 12 V$, temos $U_x = \frac{V_{in}}{2} + 6$. Se $U_x < 0$, ou seja, se $V_{in} < -12 V$, então V_{out} "muda" para $-12 V$. (descida)
- Em geral, no caso $V_{out} = -12 V$, temos $U_x = \frac{V_{in}}{2} - 6$. Se $U_x > 0$, ou seja, se $V_{in} > 12 V$, então V_{out} "muda" para $12 V$. (subida)



Símbolo do comparador Schmitt trigger:

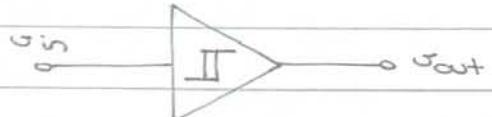

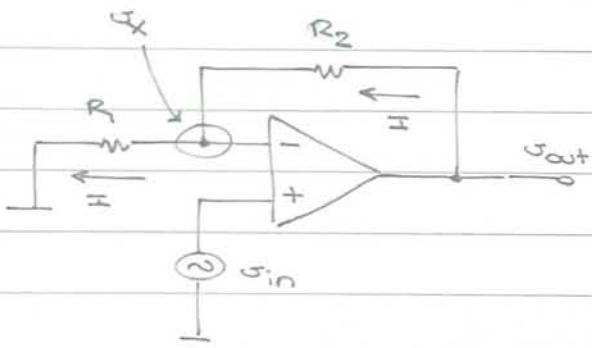9.1.2 Recorrente Negativa — Configurações Não-Inversora




$$"U_x = V_{in}" \text{ (pois } V_{in} - U_x = V_{out}/A\text{)}$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = V_{in} + R_2 I = V_{in} + R_2 \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

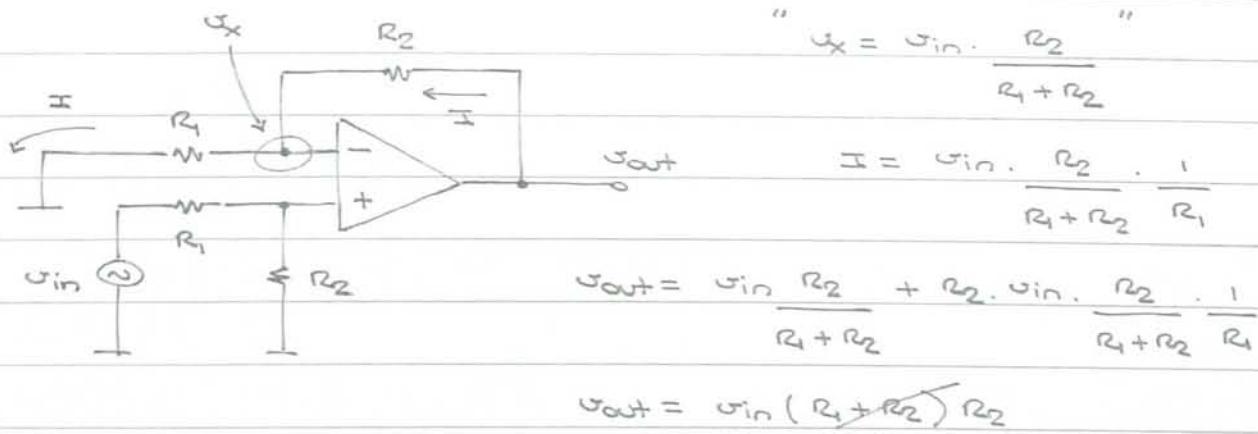Obs.: para uma expressão de V_{out}/V_{in} sem a parcela "1" cairia, considere:



$$"U_x = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}"$$


$$I = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{R_1}$$

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + R_2 \cdot V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{R_1}$$


$$V_{out} = \frac{V_{in} (R_1 + R_2) R_2}{(R_1 + R_2) R_1}$$

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1}}$$

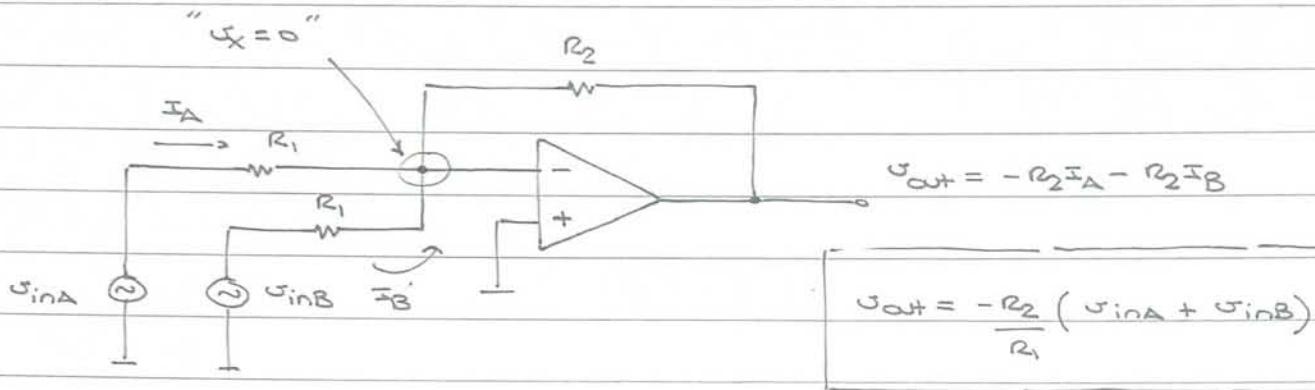9.1.3 Recimentación Negativa — Configuración Sumadora Inversa



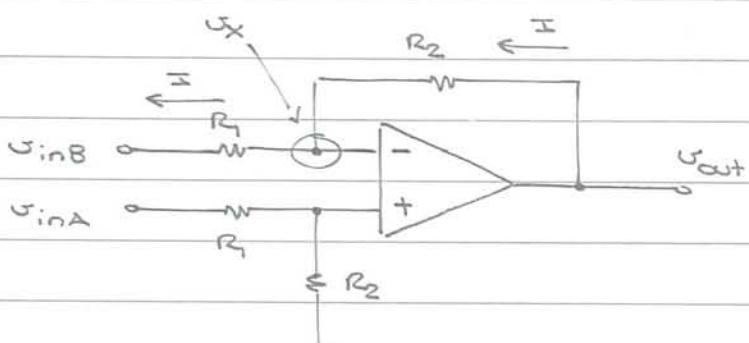9.1.4 Recimentación Negativa — Configuración Diferencial



$$"u_x = v_{inA} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}"$$

$$I = \frac{u_x - v_{inB}}{R_1}$$

$$e \quad u_{out} = u_x + R_2 I$$

$$\text{Entab: } u_{out} = v_{inA} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + R_2 \left(\frac{v_{inA} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - v_{inB}}{R_1} \right)$$

$$u_{out} = \frac{v_{inA} \cdot R_1 R_2 + v_{inA} R_2 R_2 - v_{inB} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$u_{out} = \frac{v_{inA} R_2 (R_1 + R_2) - v_{inB} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$\boxed{u_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_{inA} - v_{inB})}$$