



Aluno(a):

Prova de Segunda Chamada — Gabarito

Disciplina:

Eletroônica I — EEL315

Turma:

2018/2

Professor(a):

José Gabriel

1

2

3

4

5

Questão ①

$$p = 1.08^2 \times 10^{20} / 10^{15} = 1.1664 \times 10^5 \text{ lacunas/cm}^3$$

$$J = 1.6 \times 10^{-19} (1350 \times 10^{15} + \underbrace{480 \times 1.1664 \times 10^5}_{\text{desprezível}}) \times 514 = 111.02 \text{ A/cm}^2$$

$$10 \times 10^{-6} = W^2 \times 111.02 \rightarrow W = 3 \times 10^{-4} \text{ cm} \rightarrow \boxed{W = 3 \mu\text{m}}$$

Questão ②

$$n_i = 5.2 \times 10^{15} \times T^{3/2} \exp(-1.12 \times 1.6 \times 10^{-19} / (2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times T))$$

$$\ln(n_i) = \ln(5.2 \times 10^{15}) + \ln(T^{3/2}) + \ln(\exp(-6492.8/T))$$

$$\left(\begin{aligned} -1.12 \times 1.6 \times 10^{-19} / (2 \times 1.38 \times 10^{-23}) &= -1.792 \times 10^4 / 2.76 = -6492.8 \\ \ln(5.2 \times 10^{15}) &= 36.187 \end{aligned} \right)$$

$$\ln(n_i) = 36.187 + 1.5 \ln(T) - 6492.8/T$$

$$\text{E também: } 0.8 = (kT/q) \ln(5 \times 10^{33} / n_i^2)$$

$$0.8 q/k = 0.8 \times 1.6 \times 10^{-19} / (1.38 \times 10^{-23}) = 9.275 \times 10^3$$

$$\ln(5 \times 10^{33}) = 77.595$$

$$9275 = T(77.595 - 2 \ln(n_i)) \rightarrow 2 \ln(n_i) = 77.595 - 9275/T$$

$$\text{Então: } 72.374 + 3 \ln(T) - 12985.6/T = 77.595 - 9275/T$$

$$\boxed{5.221 + 3710.6/T - 3 \ln(T) = 0}$$

Questão ③

$$10^{-3} = I_s \exp(0.6 / (0.026n)) \quad (\text{I})$$

$$10^{-6} = I_s \exp(0.3 / (0.026n)) \quad (\text{II})$$

$$\text{Dividindo (I) por (II): } 10^3 = \exp(0.3 / (0.026n))$$

$$\frac{0.3}{0.026n} = \ln(10^3) = 6.91 \rightarrow n = 1.67$$

$$10^{-3} = I_S \exp\left(\frac{0.6}{0.026 \times 1.67}\right) \rightarrow \frac{I_S}{1.003 \times 10^6} \rightarrow I_S = 1 \text{ nA}$$

a) Chute inicial: $V_D = 0.7 \text{ V}$

$$I_D = (10 - 0.7) / 100 = 93 \text{ mA}$$

$$V_D = 1.67 \times 0.026 \times \ln(93 \times 10^{-3} / 10^{-9}) = 1.67 \times 0.026 \times 18.35 = 0.797 \text{ V}$$

$$I_D = (10 - 0.797) / 100 = 92 \text{ mA}$$

$$V_D = 1.67 \times 0.026 \times \ln(92 \times 10^{-3} / 10^{-9}) = 1.67 \times 0.026 \times 18.34 = 0.796 \text{ V}$$

$$I_D = (10 - 0.796) / 100 \rightarrow \boxed{I_D = 92 \text{ mA}}$$

b) Chute inicial: $V_D = 0.7 \text{ V}$

$$I_D = (10 - 0.7) / 1000 = 9.3 \text{ mA}$$

$$V_D = 1.67 \times 0.026 \times \ln(9.3 \times 10^{-3} / 10^{-9}) = 1.67 \times 0.026 \times 16.05 = 0.697 \text{ V}$$

$$I_D = (10 - 0.697) / 1000 = \boxed{9.3 \text{ mA}}$$


Questão 4

a) Para $R = 100 \Omega$, usamos o modelo

linear em torno de $I_D = 100 \text{ mA}$:

$$V_{D0} + 0.43 \times 0.1 = 0.8$$

$$V_{D0} = 0.757 \text{ V}$$

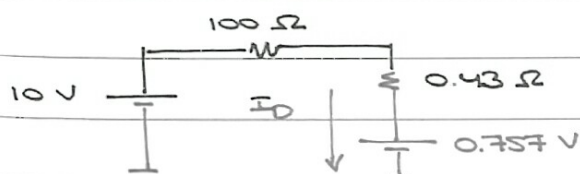


$$I_D = \frac{10 - 0.757}{100.43} = \boxed{92 \text{ mA}}$$

b) Para $R = 1 \text{ k}\Omega$, usamos o modelo

linear em torno de $I_D = 10 \text{ mA}$:

$$V_{D0} + 4.33 \times 0.01 = 0.7$$

$$V_{D0} = 0.657 \text{ V}$$

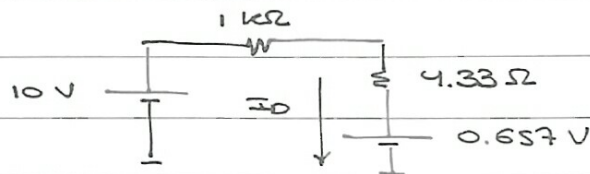

$$I_D = \frac{10 - 0.657}{1004.33} = \boxed{9.3 \text{ mA}}$$

Questão 5


Chute inicial: $r = 10\%$

$$(1 + \sqrt{3} \times 0.1) V_{DC} = 14.3$$

$$V_{DC} = 12.2 \text{ V}$$

$$I_{DC} = 12.2 / 330 = 37 \text{ mA}$$
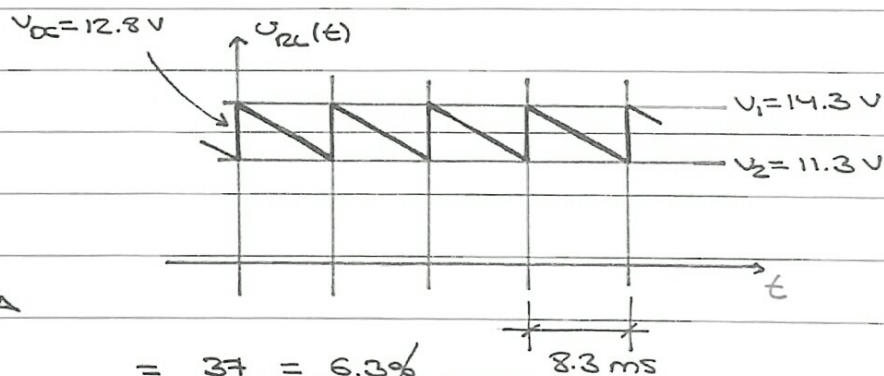
$$r = \frac{37 \times 10^{-3}}{4 \times 1.7 \times 6 \times 10^{-6} \times 14.3} = \frac{37}{583.4} = 6.3\%$$



$$(1 + \sqrt{3} \times 0.063) V_{DC} = 14.3$$

$$V_{DC} = 12.9 \text{ V}$$

$$I_{DC} = 12.9 / 330 = 39 \text{ mA} \rightarrow r = \frac{39}{583.4} = \boxed{6.7\%}$$

$$(1 + \sqrt{3} \times 0.067) V_{DC} = 14.3$$

$$\boxed{V_{DC} = 12.8 \text{ V}}$$

$$I_{DC} = 39 \text{ mA}$$

$$V_{AC,RMS} = r \cdot V_{DC} = 0.067 \times 12.8 \rightarrow$$

$$V_{AC,RMS} = 0.86 \text{ V}$$

$$V_{R,PP} = 2\sqrt{3} V_{AC,RMS} = 2 \times 1.7 \times 0.86 \rightarrow$$

$$V_{R,PP} = 2.9 \text{ V}$$

$$V_{R,PP} = V_1 - V_2$$

$$V_{RMS} = \sqrt{12.8^2 + 0.86^2} \rightarrow$$

$$V_{RMS} = 12.83 \text{ V}$$


$$V_{R,PP} = 3.0 \text{ V}$$

$$P = 12.83^2 / 330 \rightarrow$$

$$P = 499 \text{ mW}$$

Questão 6


chute inicial

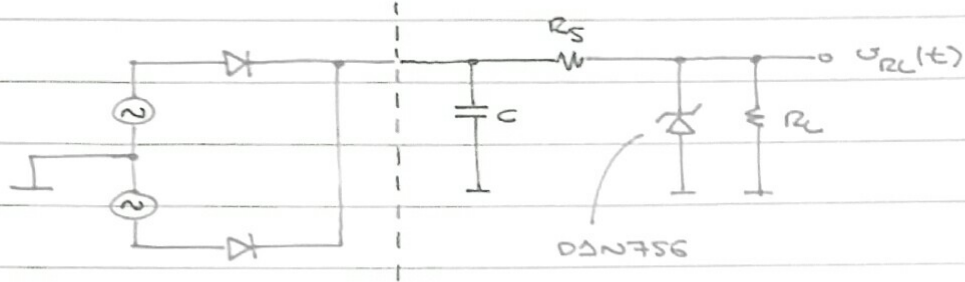

$$(1 + \sqrt{3} \times 0.05) V_{DC} = 14.3 \text{ V}$$

$$V_{DC} = 13.2 \text{ V}$$

$$V_2 = 13.2 - 1.1 = 12.1 \text{ V}$$

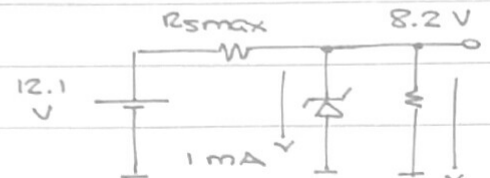

$$R_S = 100 \Omega$$

$$R_{Smin} = 87 \Omega$$

$$R_{Smax} = 125 \Omega$$

$$30 \text{ mA}$$

$$\text{Então: } I_{DC} = (13.2 - 8.2) / 100 = 50 \text{ mA}$$

$$C = \frac{50 \times 10^{-3}}{4 \times 1.7 \times 60 \times 0.05 \times 14.3} = \frac{50 \times 10^{-3}}{0.292 \times 10^3} = 171 \mu\text{F}$$

$$C = 220 \mu\text{F}$$

$$\text{Usando } C = 220 \mu\text{F, temos: } r = \frac{50 \times 10^{-3}}{4 \times 1.7 \times 60 \times 0.22 \times 10^{-3} \times 14.3} = \frac{50}{1284} = 3.9\%$$

$$(1 + \sqrt{3} \times 0.039) V_{DC} = 14.3 \rightarrow V_{DC} = 13.4 \text{ V} \rightarrow (13.4 - 8.2) / 100 = 52 \text{ mA}$$



$$\rightarrow r = 52 / 1284 \rightarrow r = 4\% \text{ (no capacitor)}$$

Questão 7

Com o diodo da caixa em polarização direta, temos: $I = (V_{in} - 2) / 2000$, e


portanto $V_{out} = (V_{in} - 2) / 2$. O diodo fora da caixa permanece desligado desde que $V_{out} > 2$, o que corresponde a $(V_{in} - 2) / 2 > 2$, ou seja, $V_{in} > 6 \text{ V}$.

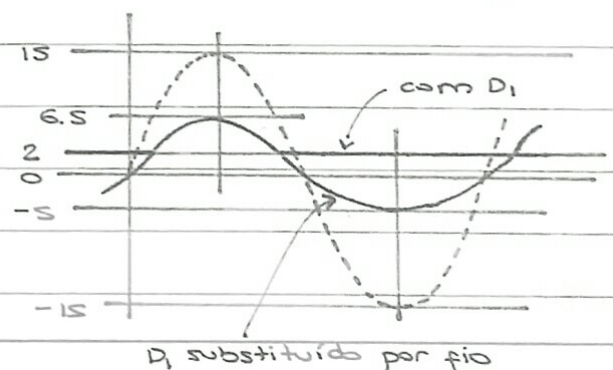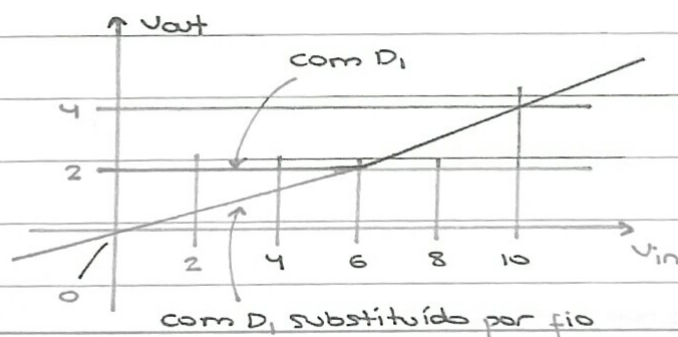Se $V_{in} < 6 \text{ V}$, temos o diodo fora da caixa em polarização direta, o que significa que $V_{out} = 2 \text{ V}$ (neste caso, o diodo da caixa está desligado).



Quando D_1 é substituído por um fio, se o diodo fora da caixa estiver desligado, temos: $I = (V_{in} - 2)/2000$ e portanto $V_{out} = (V_{in} - 2)/2$.


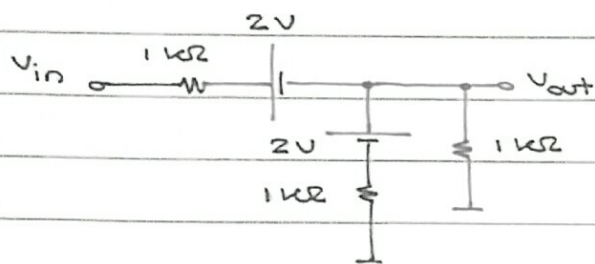
O diodo fora da caixa permanece desligado desde que $V_{out} > 2$, ou seja, desde que $V_{in} > 6V$. Se $V_{in} < 6V$, temos a seguinte situação:




$$\frac{V_{in} - (V_{out} + 2)}{1000} = \frac{V_{out}}{1000} + \frac{V_{out} - 2}{1000}$$

$$\frac{V_{in}}{1000} = \frac{3V_{out}}{1000} \rightarrow V_{out} = \frac{V_{in}}{3}$$


Questão 8

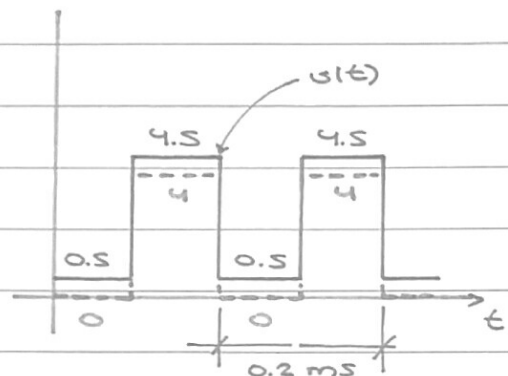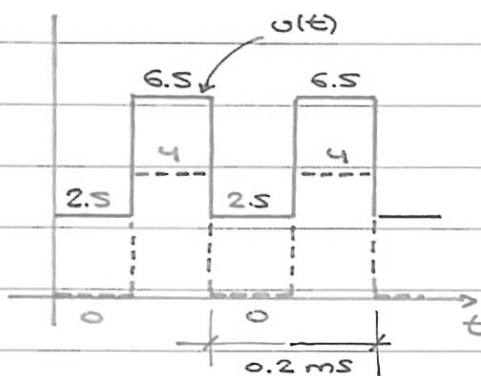

Questão 9

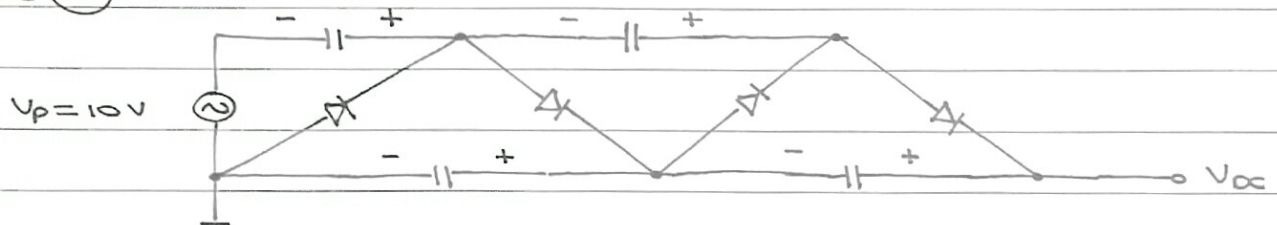

Questão 10

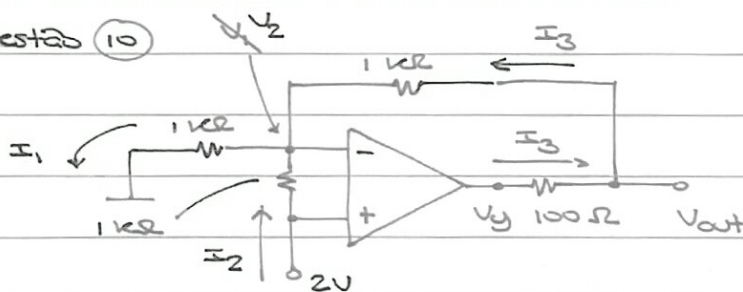

$$V_2 = 2 - V_y / 100$$

$$I_1 = \frac{2 - V_y / 100}{1000}$$

$$I_2 = \frac{V_y / 100}{1000}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 \rightarrow I_3 = \frac{2 - 2V_y / 100}{1000}$$

$$\text{Então: } \frac{2 - V_y}{100} + 1000 \times \left(\frac{2 - \frac{2V_y}{100}}{1000} \right) = V_{out} = V_y - 100 \left(\frac{2 - \frac{2V_y}{100}}{100} \right) \times \frac{1}{1000}$$

$$\frac{2 - V_y}{100} + 2 - \frac{2V_y}{100} = V_y - 0.2 + 0.002V_y \rightarrow 1.032V_y = 4.2$$

$$V_y = 4.07V$$

$$V_y = 4.07V \rightarrow I_3 = (2 - 2 \times 0.0407) / 1000 = 1.92mA \rightarrow V_{out} = 4.07 - 0.192$$

(obs.: $V_2 = 1.96V$; $I_1 = 1.96mA$; $I_2 = 0.04mA$)

$$V_{out} = 3.88V$$