



Aluno(a): Prova Final — Gabarito

Disciplina: Eletrônica I

Turma: 2019/2

Professor(a): José Gabriel

1	
2	
3	
4	
5	

Questão ①

$$n = 10^{17} \text{ elétrons/cm}^3; \quad p = 1.08^2 \times 10^{20} / 10^{17} = 1166 \text{ lacunas/cm}^3$$

$$E = 10 \text{ V} / (10^{-4} \text{ cm}) = 10^5 \text{ V/cm}; \quad A = (50 \times 10^{-7} \text{ cm}) \times (50 \times 10^{-7} \text{ cm}) = 2.5 \times 10^{-11} \text{ cm}^2$$

$$J = 1.6 \times 10^{-19} \times (1350 \times 10^{17} + 480 \times 1166) \times 10^5 = 2.16 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$$

$$I = 2.16 \times 10^6 \times 2.5 \times 10^{-11} \rightarrow I = 54 \mu\text{A}$$

Questão ②

$$n_i = \frac{1.66 \times 10^{15} \times 375^{3/2}}{1.2055 \times 10^{19}} \times \frac{\exp(-(0.66 \times 1.6 \times 10^{-19}))}{\exp(-10.2029)} \bigg/ \left( \frac{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 375}{3.7063 \times 10^{-5}} \right) = 4.468 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$kT/q = 1.38 \times 10^{-23} \times 375 / (1.6 \times 10^{-19}) = 32.3 \text{ mV}$$

$$V_0 = 0.0323 \times \frac{\ln(10^{17} \times 10^{17} / (4.468^2 \times 10^{28}))}{\ln(5.0093 \times 10^4)} \rightarrow V_0 = 0.35 \text{ V}$$

Questão ③

$$\text{Chute inicial: } V_D = 0.7 \text{ V} \rightarrow I_D = (5 - 0.7) / 1000 = 4.3 \text{ mA}$$

$$V_D = 1 \times 0.0259 \times \ln(4.3 \times 10^{-3} / 10^{-15}) = 0.0259 \times 29.09 = 0.7534 \text{ V}$$

$$I_D = (5 - 0.7534) / 1000 = 4.2466 \text{ mA} \quad (I_D = 4.247 \text{ mA})$$

$$V_D = 1 \times 0.0259 \times \ln(4.2466 \times 10^{-3} / 10^{-15}) = 0.0259 \times 29.08 = 0.7532 \text{ V} \quad (V_D = 753 \text{ mV})$$

$$I_D = (5 - 0.7532) / 1000 = 4.2468 \text{ mA}$$

Questão ④

Assumindo correntes na faixa de 5 mA até 10 mA:

$$V_{D1} = 0.0259 \times \ln(5 \times 10^{-3} / 10^{-15}) = 0.757 \text{ V}; \quad I_{D2} = 0.0259 \times \ln(10^{-2} / 10^{-15}) = 0.775 \text{ V}$$

$$r_D = \Delta V_D / \Delta I_D = (0.757 - 0.757) / (0.01 - 0.005) = 3.6 \Omega$$

Usando  $(V_{D1}, I_{D1})$ :  $V_{D0} + r_D I_{D1} = V_{D1}$

$$V_{D0} = 0.757 - 3.6 \times 0.005 \rightarrow V_{D0} = 0.739 \text{ V}$$

Então:  $I_D = (5 - 0.739) / (1000 + 3.6) = 4.246 \text{ mA}$

$$V_D = 0.739 + 3.6 \times 4.246 \times 10^{-3} = 0.754 \text{ V}$$

Questão (5)

$$V_{DC} = 5 \text{ V}; V_{AC, RMS} = V_p / \sqrt{2} = 2 / \sqrt{2} = 1.41 \text{ V (voltagem de pico da parcela senoidal)}$$

$$V_{RMS}^2 = V_{DC}^2 + V_{AC, RMS}^2 = 25 + 2 = 27 \rightarrow V_{RMS} = \sqrt{27} = 5.2 \text{ V}$$

$$r = 1.41 / 5 = 28\%$$

Questão (6)

$$r = 5\% \rightarrow (1 + \sqrt{3} \times 0.05) V_{DC} = 19.3 \rightarrow V_{DC} = 17.8 \text{ V}$$

$$I_{DC} = 17.8 / 220 = 81 \text{ mA}$$

$$C = 81 \times 10^{-3} / (4\sqrt{3} \times 60 \times 0.05 \times 19.3) = 81000 / (401) \times 10^{-6} = 202 \mu\text{F}$$

Valor comercial:  $C = 220 \mu\text{F}$

(obs.:  $r = 81 \times 10^{-3} / (4\sqrt{3} \times 60 \times 0.22 \times 10^{-3} \times 19.3) = 81 / 1765 = 4.6\%$ )

$$V_{DC} = 19.3 / (1 + \sqrt{3} \times 0.046) = 17.9 \text{ V} \rightarrow I_{DC} = 81 \text{ mA} \rightarrow r = 4.6\%$$

Questão (7)

$$V_{DC} = 18 \text{ V}; V_{Z, P} = 1 \text{ V}; r_{cap} = 1 / (\sqrt{3} \times 18) = 3.2\%$$

Modelo do diodo Zener:  $I_Z \approx (18 - 8.2) / 220 - 8.2 / 470 = 27 \text{ mA}$  (este é o


valor DC de  $I_Z$ : os valores de  $I_Z$  flutuam entre 23 mA (a 17 V) e 32 mA (a

$$V_Z = 8.105 \text{ V} \rightarrow I_Z = 1 \text{ mA}$$

$$V_Z = 8.2 \text{ V} \rightarrow I_Z = 20 \text{ mA} \quad r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z = 95 / 19 = 5 \Omega$$


$$r_{ZL} = 0.032 \times 5 / 225 \times 18 / 8.2 \rightarrow r_{ZL} = 0.16\%$$

Questão (8)

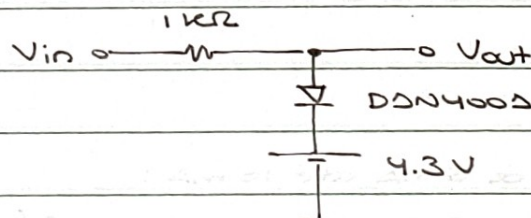



### Questão 9

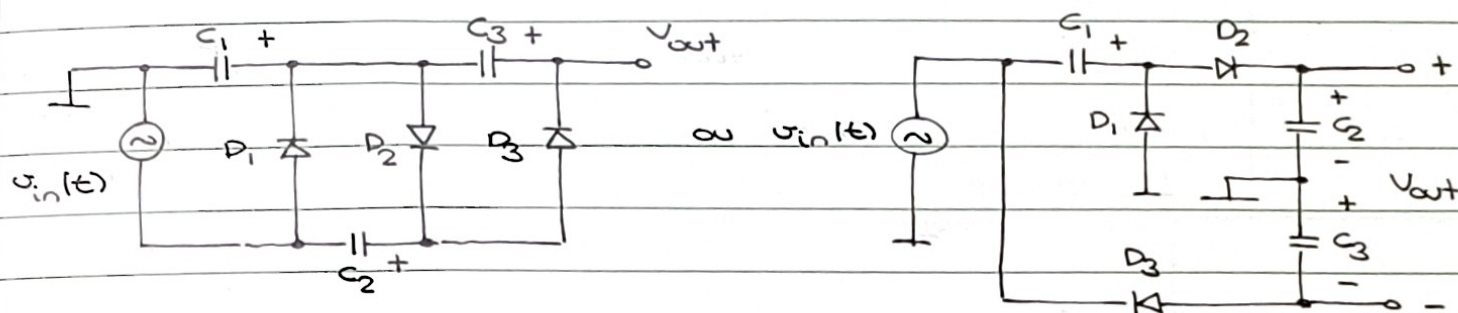

### Questão 10

Se  $V_{out} = +12\text{ V}$ , então  $V_+ = V_{out}/2 = 6\text{ V}$

Nesse caso,  $V_{out}$  permanece em  $+12\text{ V}$  desde que  $V_{in} < 6\text{ V}$

Se  $V_{in}$  ultrapassar  $6\text{ V}$  ( $V_{in} > 6\text{ V}$ ), então  $V_{out}$  muda para  $-12\text{ V}$ .

Se  $V_{out} = -12\text{ V}$ , então  $V_+ = V_{out}/2 = -6\text{ V}$

E, nesse caso,  $V_{out}$  permanece em  $-12\text{ V}$  desde que  $V_{in} > -6\text{ V}$

Se  $V_{in}$  for para um valor abaixo de  $-6\text{ V}$ , então  $V_{out}$  muda para  $+12\text{ V}$ .

