
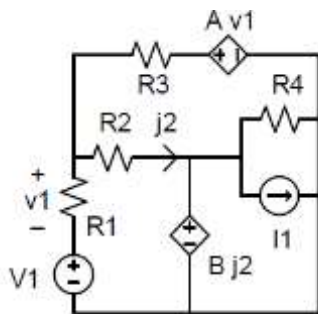


Circuitos Elétricos II - 4a. lista de exercícios

1) Para os circuitos abaixo,

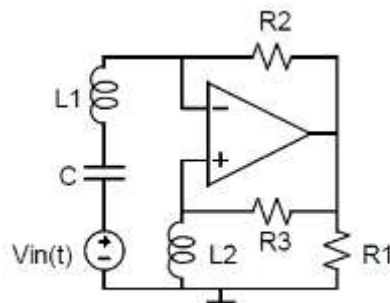

(circuito resistivo)



(transformada de Laplace)

escolha árvores adequadas e construa os sistemas de ciclos e de cortes.

2) Monte sistemas de equações de estado para os circuitos. O terceiro é variante no tempo:

